

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ РСФСР

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ..ЮНЫЙ ТЕХНИК..

Б. С. ИВАНОВ

**ПЕРВЫЕ ШАГИ
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ**



ВЫПУСК IV

9(315)

1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ»

НЕМНОГО О КАЧЕСТВЕ ЗВУЧАНИЯ

Если вы послушаете карманный приемник и сравните его звучание с радиовещательным приемником настольного типа, то легко заметите различие в воспроизведении звука. Карманный приемник собран в небольшом футляре, который не позволяет получить громкое и качественное звучание, особенно при воспроизведении низких частот. Детали настольного приемника размещены в большом деревянном футляре, на стенке которого стоит громкоговоритель. Вы ясно слышите и высокие и низкие частоты воспроизводимой мелодии. Качество звучания такого приемника несомненно выше транзисторного. Но звук кажется каким-то неестественным. Объясняется это очень просто.

Слушая концерт в театральном зале, вы даже с закрытыми глазами чувствуете и расположение инструментов в оркестре, и перемещение артистов по сцене. Сидя в зале, вы воспринимаете как прямой звук со сцены, так и отраженный от стен, потолка, пола. Отраженный звук приходит позже прямого, и это опоздание вы улавливаете на слух. Так бывает при низких частотах звуковых колебаний. При высоких частотах вы различаете разницу в силе звука, приходящего к левому и правому уху (так называемый **бинауральный эффект**). Создается впечатление объемности, направленности звука, ощущение пространства.

Но «чувство» оркестра пропадает, когда вы слушаете тот же концерт по радио. Весь оркестр как бы «втиснулся» в корпус радиоприемника или репродуктора и звучит оттуда сразу всеми инструментами. Объемность звучания исчезла.

Попробуйте расставить в комнате несколько радиоприемников, воспроизводящих один и тот же концерт. Звучание станет приятнее. Звук как бы приобретет объем. Он окружает вас за счет многократного отражения от стен, пола, потолка, мебели. Создается впечатление, что звук «висит» в воздухе.

Такого же впечатления можно добиться, поместив в одном корпусе радиоприемника несколько громкоговорителей, расположенных определенным образом.


Оказывается, даже подобные хитрости недостаточны для передачи естественного звучания. Причиной тому является одноканальная передача радиосигналов.

В зале, где идет концерт, находится один микрофон, улавливающий как прямые, так и отраженные сигналы. Микрофон реагирует только на силу приходящих к нему колебаний независимо от их направления. Он как бы смешивает все воспринятые сигналы и отправляет их к передатчику радиостанции. От антенны передатчика радиоволны доносят эти сигналы до нашего радиоприемника, из громкоговорителя которого мы их и слышим. Если в зале поставить несколько микрофонов, каждый из которых соединить со своим передатчиком, а в комнате подобным образом расположить столько же радиоприемников, настроенных каждый на свой передатчик, то можно получить естественную передачу звучания оркестра. В этом случае звучание отдельных инструментов оркестра будет передаваться по своему каналу, и радиослушатель легко представит себе расположение инструментов на сцене, он будет как бы присутствовать в зале.

Естественность звучания будет отличной уже при четырех каналах передачи, при трех и при двух она будет несколько хуже.

Конечно, таких передач по радио вы не услышите — они не ведутся, так как даже удвоение числа каналов было бы равносильно увеличению вдвое числа работающих радиостанций. А эфир и без того «заселен» очень плотно.

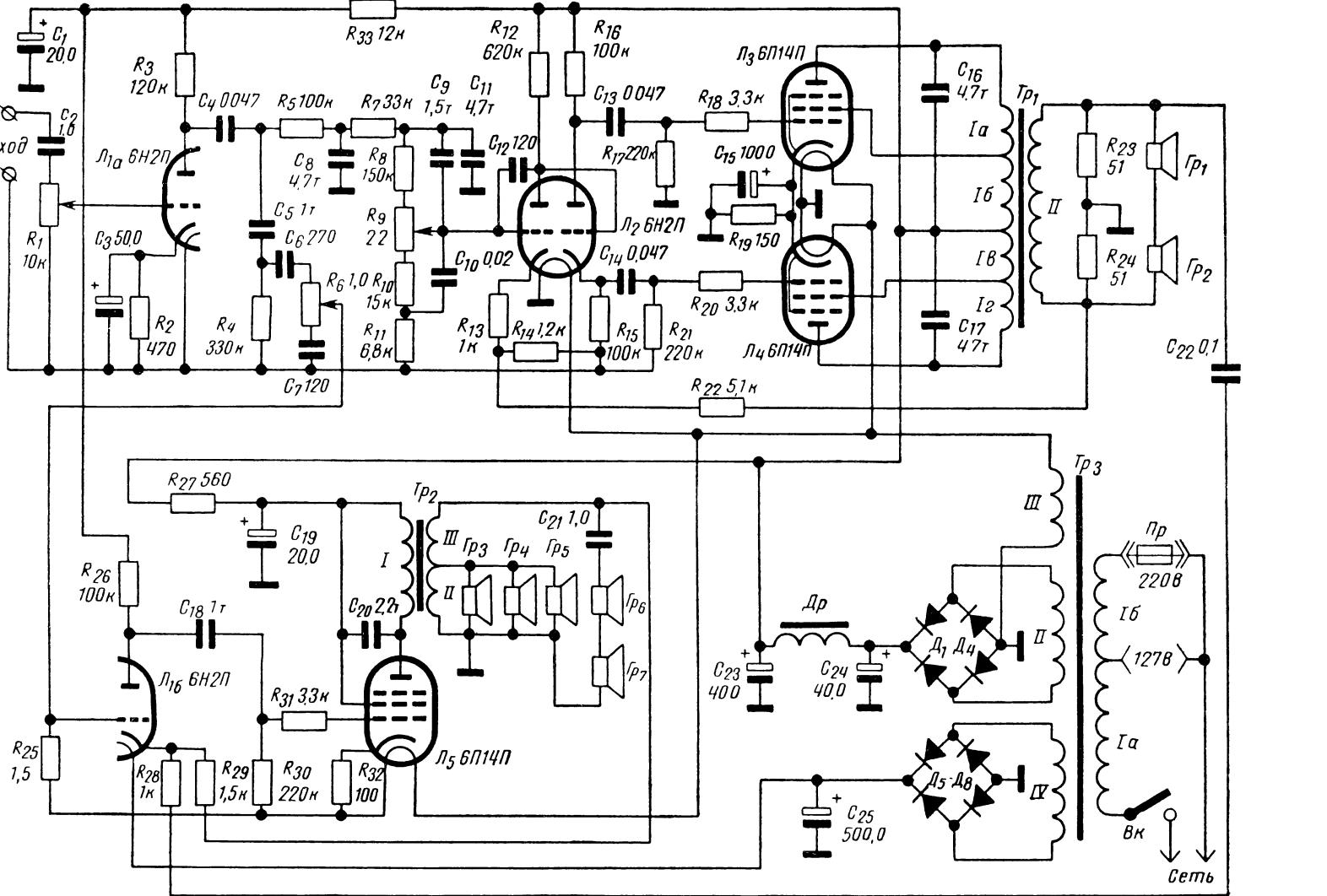После длительных поисков способов стереофонического (естественного) радиовещания в 1958 году нашими инженерами была предложена система при



10. Схема мощного двухканального усилителя

ких частот составляет 2 Вт, а канала низких 4 Вт. Чувствительность усилителя 150 мВ.

Усилитель собран на пяти лампах. Две из них комбинированные (двойные триоды), а три — мощные выходные пентоды. Внешний сигнал, который нужно усилить, подается на клеммы «вход». Далее сигнал поступает через разделительный конденсатор C_2 на потенциометр R_1 , который является общим регулятором громкости. По сравнению с другими аналогичными схемами, сопротивление потенциометра мало — 10 к Ω . Сделано это для того, чтобы уменьшить входное сопротивление усилителя. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень наводок на входные провода, соединяющие усилитель с источником сигнала, например, звукоснимателем гроуингрователя.

Правый триод лампы используется как каскад с разделенной нагрузкой. Он имеет одинаковых по напряжению выходных линий фазы. Это значит, что когда каскад сигнал положительный, на дифференциаторе получается


Например звукоснимателем гроуигрывателя.

Первый каскад усилителя, собранный на левом триоде (L_1) является общим для обоих каналов. В качестве нагрузки каскада используется резистор R_3 сопротивлением 120 **ком**. Смещение на управляющей сетке лампы определяется сопротивлением резистора R_2 , включенного в цепь катода. Этот резистор зашунтирован конденсатором большой емкости (C_3), чтобы устраниить обратную связь по переменному току.

С нагрузки первого каскада через конденсатор C_4 сигнал поступает на фильтрующие цепочки, каждая из которых выделяет вполне определенную полосу частот. Так, цепочка $R_5C_8R_7C_{11}$ обладает значительным сопротивлением для высокочастотных сигналов, поэтому через нее будут проходить в основном колебания низких частот — до 800—1000 Гц. Другая цепочка содержит переходные конденсаторы (C_5 и C_6) сравнительно малой емкости, и они значительно ослаблят сигналы низких частот. А колебания с частотой выше 1000 Гц будут проходить через такие конденсаторы со значительно меньшим ослаблением.

длительности со значительно меньшим заслонением.

Как же будет усиливаться сигнал дальше? Давайте рассмотрим сначала канал низких частот. Он собран на двойном триоде L_2 и двух лампах 6П14П. С выхода низкочастотного фильтра сигнал подается на частотно-зависимый делитель напряжения, состоящий из резисторов R_8 , R_9 , R_{10} , R_{11} и конденсаторов C_9 и C_{10} . Движок переменного резистора R_9 соединен с управляющей сеткой левого триода лампы L_2 . Частотно-зависимый фильтр позволяет регулировать тембр звучания канала низких частот. Для уменьшения искажений в каскаде усиления на левом триоде лампы L_2 применена отрицательная обратная связь — между анодом и сеткой включен конденсатор C_{12} небольшой емкости. Смещение на сетке лампы образуется за-

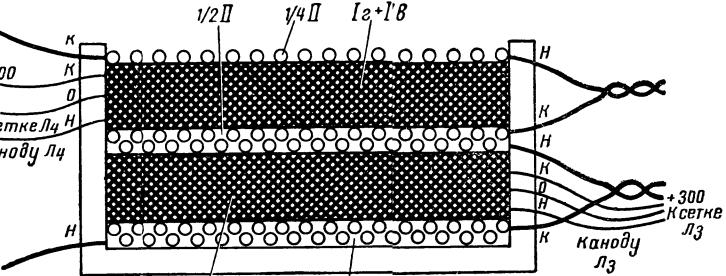

ис. 11. Расположение обмоток низкочастотного трансформатора

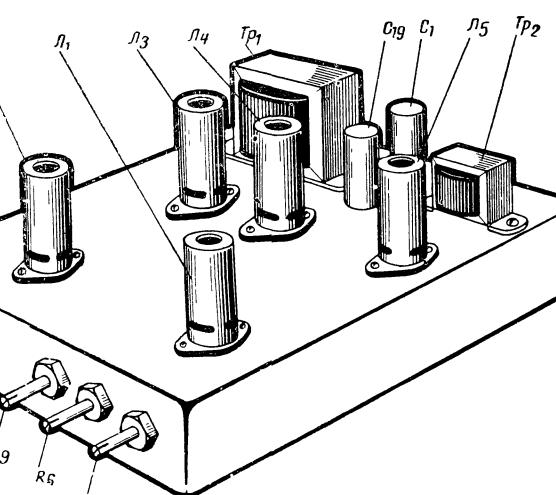


Рис. 12. Шасси усилительной части

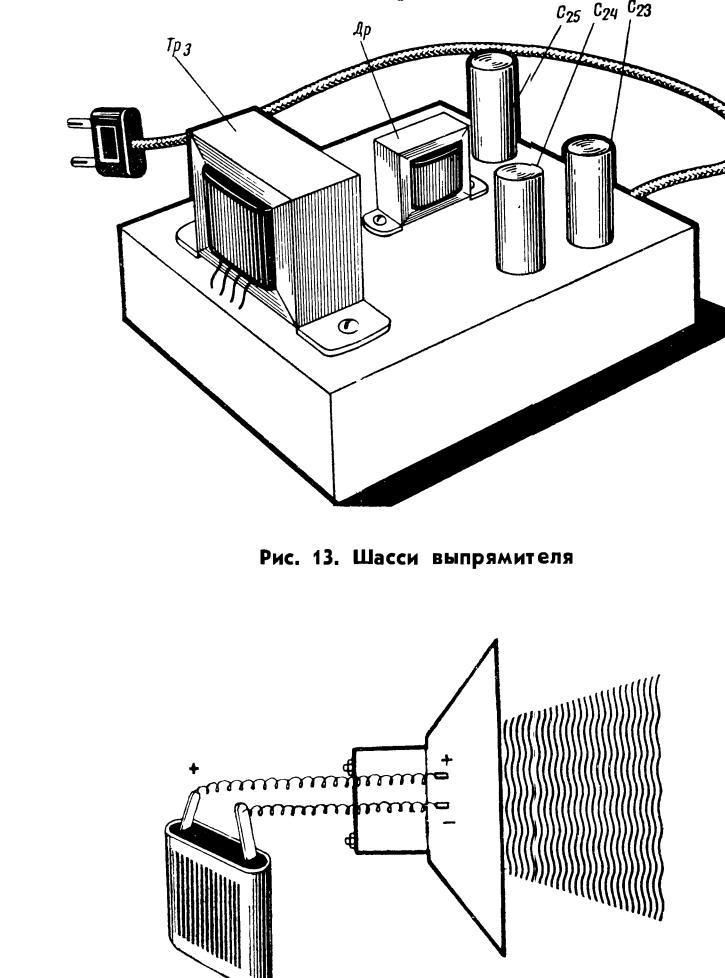


Рис. 13. Шасси выпрямителя

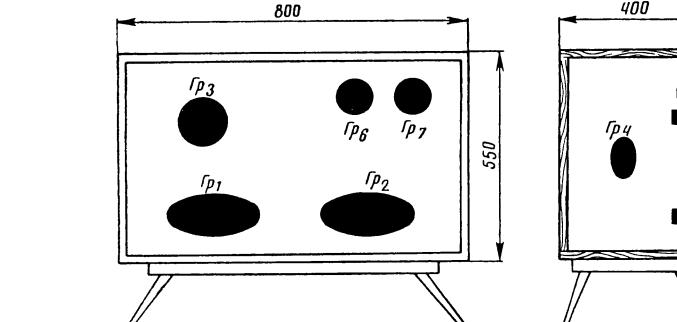


Рис. 14. Фазировка громкоговорите

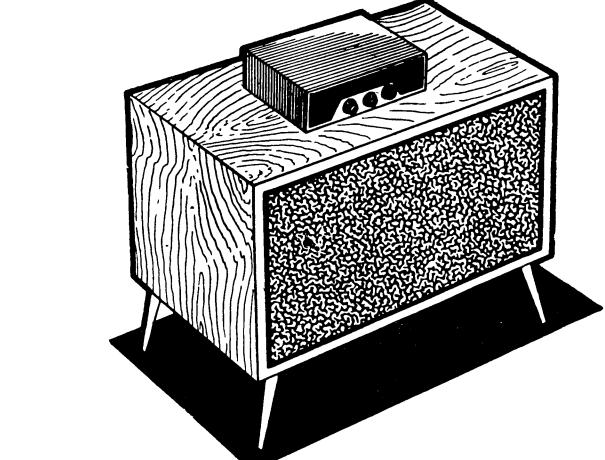


Рис. 17. Усилитель с акустическим агрегатом

зи каскадов. Постарайтесь все детали и соединительные провода расположить так, чтобы не было связи как между отдельными каскадами, так и между сеточными и анодными цепями усилительных ламп.

На **рисунке 13** вы видите шасси блока питания. На верхней панели установите силовой трансформатор, дроссель и конденсаторы фильтра. Полупроводниковые диоды расположите на изоляционной планке, которую затем установите в подвале шасси. Через отверстие в задней стенке выведите шнур питания. Гнезда для включения предохранителя расположите на задней стенке.

После установки всех деталей оба шасси скрепите винтами по боковой стенке. Предварительно в стенках просверлите одно-два отверстия диаметром 8—10 мм для соединительных проводов. Затем всю конструкцию скрепите в четырех местах.

создаваемого протекающим через первичную обмотку током.

Силовой трансформатор Тр3 намотайте на сердечнике из пластин Ш-32, толщина набора 50 мм. Секция 1а сетевой

пластин Ш-32, толщина пакета 30 мм. Секция I — обмотка должна содержать 380 витков провода ПЭЛ 0,74, а секция II — 280 витков провода ПЭЛ 0,59. Повышающая обмотка II должна содержать 700 витков провода ПЭЛ 0,31, обмотка накала ламп III — 19 витков ПЭЛ 0,59, а обмотка IV — 19 витков ПЭЛ 1,2.

В качестве дросселя фильтра (Др) можно применить промышленный дроссель, например от телевизора «Север», «Экран». Дроссель можно изготовить самим на сердечнике из пластин Ш-26 при толщине набора 30 мм. Обмотка дросселя должна содержать 2200 витков провода ПЭЛ 0,31.

Полупроводниковые диоды D_1 — D_4 должны быть рассчитаны на ток не менее 200 мА и обратное напряжение выше 600 в. Наиболее целесообразно в каждом плече ставить по два последовательно соединенных диода типа Д7Ж, Д205, Д221, Д222. Это повысит надежность работы схемы. Желательно все диоды подобрать с одинаковыми (или очень близкими) обратными сопротивлениями. Если у вас такой возможности нет, советуем параллельно каждому диоду подпаять уравнивающие резисторы сопротивлением по 100 кОм и мощностью 0,5 вт.

В качестве выпрямительных диодов D_5 — D_8 можно использовать любые полупроводниковые диоды, рассчитанные на ток не менее 400 мА. Это диоды типа Д202—Д205, Д221, Д222. Можно ставить и другие диоды, рассчитанные на меньший ток, но в каждое плечо нужно включить несколько параллельно соединенных диодов. Так, подойдут диоды типа Д7Д—Д7Ж (по два диода в каждом плече)

и диоды старого выпуска ДГ-Ц21—ДГ-Ц24 (по два диода в плече), ДГ-Ц25—ДГ-Ц27 (по четыре диода в плече).

Детали высококачественного усилителя расположите на двух металлических шасси. На **рисунке 12** показано шасси, на котором расположены детали усилительной части. Сверху укрепите электронные лампы, выходные трансформаторы и электролитические конденсаторы фильтра. На передней стенке укрепите ручки управления: справа регулятор громкости R_1 с выключателем питания, затем регулятор тембра по высоким частотам и крайний слева — регулятор тембра по низким частотам.

Электролитические конденсаторы C_3 и C_{15} , а также остальные детали (постоянные резисторы и конденсаторы) распайте на изоляционных планках, расположенных вблизи

После этого нужно подключить громкоговорители к усилителю. Отрицательные выводы громкоговорителей Гр₃, Гр₄, Гр₅, Гр₇ соедините вместе и подключите к нижнему выводу вторичной обмотки трансформатора Тр₂. Положительные выводы громкоговорителей Гр₃, Гр₄ и Гр₅ тоже соедините вместе и подключите к отводу вторичной обмотки. Положительный вывод громкоговорителя Гр₆ подсоедините к конденсатору С₂₁, а оставшиеся выводы громкоговорителей Гр₆ и Гр₇ соедините между собой.

Низкочастотные громкоговорители соедините последовательно и подключите временно к двухсекционному тумблеру, как показано на **рисунке 16**. Это нужно для окончательной фазировки громкоговорителей низкочастотного и высокочастотного каналов при налаживании усилителей.

Налаживание усилителя начните с проверки напряжения источников питания и режимов работы ламп. Для этого желательно взять ламповый вольтметр или другой измерительный прибор с пределом измерений по постоянному напряжению до 300 в, по переменному напряжению — до 10 в, и с входным сопротивлением не менее 5 м^{ом}.

Тщательно проверьте монтаж и надежность всех паяк, а затем включите усилитель в сеть. Вольтметром переменного тока со шкалой до 10 в измерьте напряжение на выводах обмотки III — оно должно быть 6,3 в. Такое же напряжение должно быть и на выводах обмотки IV. Затем переключите вольтметр на измерение постоянного напряжения и щупы вольтметра подсоедините к выводам электролитического конденсатора С₂₅. Напряжение здесь должно быть около 6,3 в. Если оно превышает 6,5 в, включите гасящий резистор (проводочный) сопротивлением 8—12 ом между выпрямителем и цепью нагрузки. Подберите точнее сопротивление резистора, чтобы напряжение накала лампы Л₁ не превышало 6,5 в.

Постоянное напряжение питания проверьте на выводах конденсатора С₂₃. Оно должно быть около 300 в.

Режим работы ламп такой. Лампа Л₁: анод — 160 в, катод — 0,6 в. Лампа Л₂: анод — 120 в, катод — 1,2 в. Лампа Л₃: левый анод — 80 в, правый анод — 220 в, правый катод — 80 в, напряжение между управляющей сеткой правого триода и правым катодом должно быть 1,2 в (минус на сетке). Лампа Л₄: анод — 280 в, катод — 6,5 в. Для ламп Л₃ и Л₄ достаточно измерить напряжение на общем катодном резисторе R₁₉, которое должно равняться 6 в.

Если при включении усилителя он начинает возбуждаться, определите сначала канал, по которому идет возбуждение, а затем устранийте причину возбуждения. Для низкочастотного канала возбуждение можно устраниТЬ перепайкой выводов вторичной обмотки выходного трансформатора. В высокочастотном канале возбуждение снимается перепайкой выводов первичной обмотки выходного трансформатора.



Окончив проверку режимов ламп и устранив возбуждение, подайте на вход усилителя сигнал, например со звукоснимателя проигрывателя. Мелодия должна звучать громко и без искажений. Настало время для окончательной фазировки громкоговорителей. Послушайте звучание агрегата при двух положениях переключателя, соединяющего громкоговорители 5ГД-14 с низкочастотным выходным трансформатором. В одном из положений звучание будет громче и приятнее. Заметьте это положение и проследите за подключением выводов громкоговорителей к трансформатору. Отпаяйте переключатель, а выводы громкоговорителей подключите к трансформатору напрямую.

Если иногда будет наблюдаться самовозбуждение усилителя на высоких частотах, которое обычно сопровождается тонким свистом, увеличьте емкость конденсатора С₂₀.

В следующем выпуске вы познакомитесь с другими усилителями низкой частоты, а также с различными конструкциями самодельных акустических агрегатов.

8 к.

ДЛЯ УМЕЛЬХ РУК

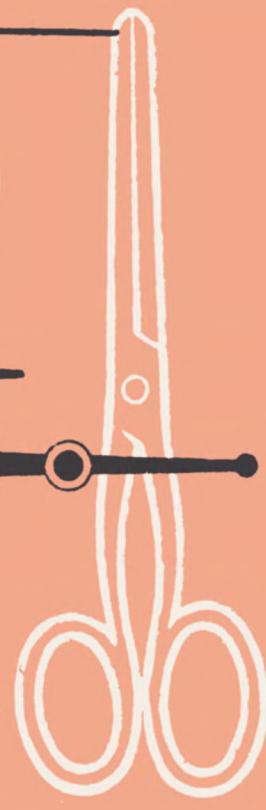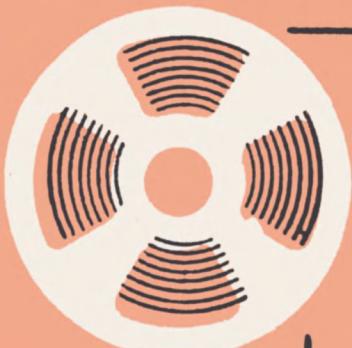

Художник А. Простов

Редактор Л. Архарова

Художественный редактор Г. Крюкова

Технический редактор И. Колодная

Корректор С. Бланкштейн

Сдано в производство 9/III - 70 г. Подписано в печать 13/IV - 70 г. №70370 Формат 70×108^{1/16}.

Печ. л. 0,75. Усл. печ. л. 1. Уч.-изд. л. 1,54

Изд. № 407. Заказ № 066. Тираж 114 553

По оригиналам издательства

«Малыш»

Комитета по печати

при Совете Министров РСФСР

Московская типография № 13

Главполиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров СССР.

Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.

