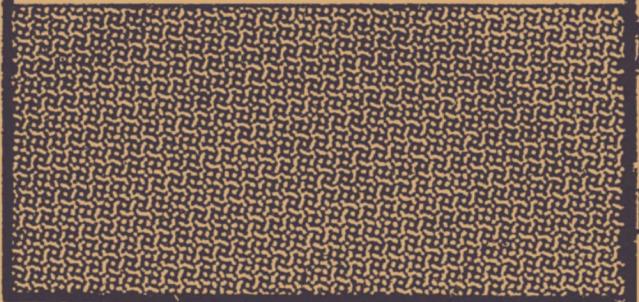


ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ РСФСР

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ..ЮНЫЙ ТЕХНИК..

В.П.МЕЛЕШЕНКОВСКИЙ

“ШМЕЛЬ”



РАДИОПРИЕМНИК

„ШМЕЛЬ“

НА ТРАНЗИСТОРАХ

10 (316)

1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ»

Радиоприемник „ШМЕЛЬ“ на транзисторах

Существует мнение, что чем больше у радиоприемников транзисторов, тем труднее и кропотливей в настройке их схемы, тем больше времени уходит на устранение разного рода «капризов» и неполадок. Поэтому предпочтение чаще отдается схемам на двух-трех транзисторах. Однако такие приемники требуют применения транзисторов с коэффициентом усиления по току $\beta = 80—150$ и не могут быть вполне работоспособными на транзисторах с малым усилиением $\beta = 20—40$.

Приобрести необходимые транзисторы радиолюбителям не всегда удается. К тому же схемы радиоприемников на двух-трех транзисторах имеют сравнительно низкую чувствительность и весьма небольшую громкость звучания.

Предлагаемая схема радиоприемника «Шмель» на 9 транзисторах дает возможность использовать транзисторы с небольшим и средним усилиением. Но это не значит, что в этой схеме не могут быть использованы транзисторы с большим усилиением, особенно в УНЧ. Наиболее выгодным (оптимальным) усилием для УВЧ являются транзисторы с $\beta = 50—60$, но конструктивная особенность УВЧ в радиоприемнике «Шмель» заключается в использовании транзисторов с $\beta = 15—30$. В этом преимущество схемы.

Прежде всего внимательно прочитайте описание схемы приемника и изучите ее. Пусть вас не пугает сравнительно большое количество деталей.

Принципиальная схема приемника показана на **рисунке 1**.

Приемник обеспечивает прием радиовещательных станций в диапазоне 345—1800 м, то есть охватывает весь длинноволновый и часть средневолнового диапазона. Максимальная выходная мощность звучания 120 мвт. Такая громкость достаточна для помещения площадью 20—25 м².

Приемник весьма экономичен, и одной батарейки КБС-Л-0,5 вполне хватит месяца на полтора — два.

СХЕМА

«Приемник «Шмель» собран по схеме прямого усиления на 9 транзисторах [рис. 1].

Усилитель низкой частоты (УНЧ) четырехкаскадный, с непосредственной связью между каскадами. Выполнен по бестрансформаторной двухтактной схеме, не требующей специального подбора транзисторов с одинаковыми параметрами. В усилителе применены 6 низкочастотных транзисторов с прямой (р-п-р) и обратной (п-р-п) проводимостью.

Почему применена именно такая схема УНЧ?

Схемы с непосредственной связью между каскадами и бестрансформаторным выходом выгодно отличаются от остальных схем. При увеличении громкости звучания в обычных однотактных усилителях с определенного уровня (максимальной выходной мощности 60 мвт) появляются искажения, потребление тока сильно возрастает, и усилители становятся неэкономичны. В двухтактных усилителях можно достигнуть значительного увеличения громкости при небольшом потреблении тока.

Одни из этих усилителей имеют в своей схеме трансформаторы, другие — бестрансформаторные, они для радиолюбителей наиболее удобны.

В первых усилителях схема рассчитана на использование согласующего и выходного трансформаторов. Эти детали громоздкие и слишком увеличивают размеры конструкции.

Во вторых усилителях применение транзисторов с прямой (р-п-р) и обратной (п-р-п) проводимостью позволяет исключить согласующий и выходной трансформаторы, что значительно сокращает габариты конструкции.

Непосредственная связь между каскадами имеет свои преимущества: не нужно тщательно подбирать пары транзисторов с одинаковыми параметрами для выходного каскада.

Бестрансформаторные усилители НЧ имеют хорошие частотные характеристики, легко настраиваются, мало чувствительны к изменению напряжения питания, не склонны к самовозбуждению и очень экономичны.

Важным преимуществом этих усилителей является и то, что они позволяют добиться высокой температурной стабильности и обеспечить тем самым их устойчивую работу.

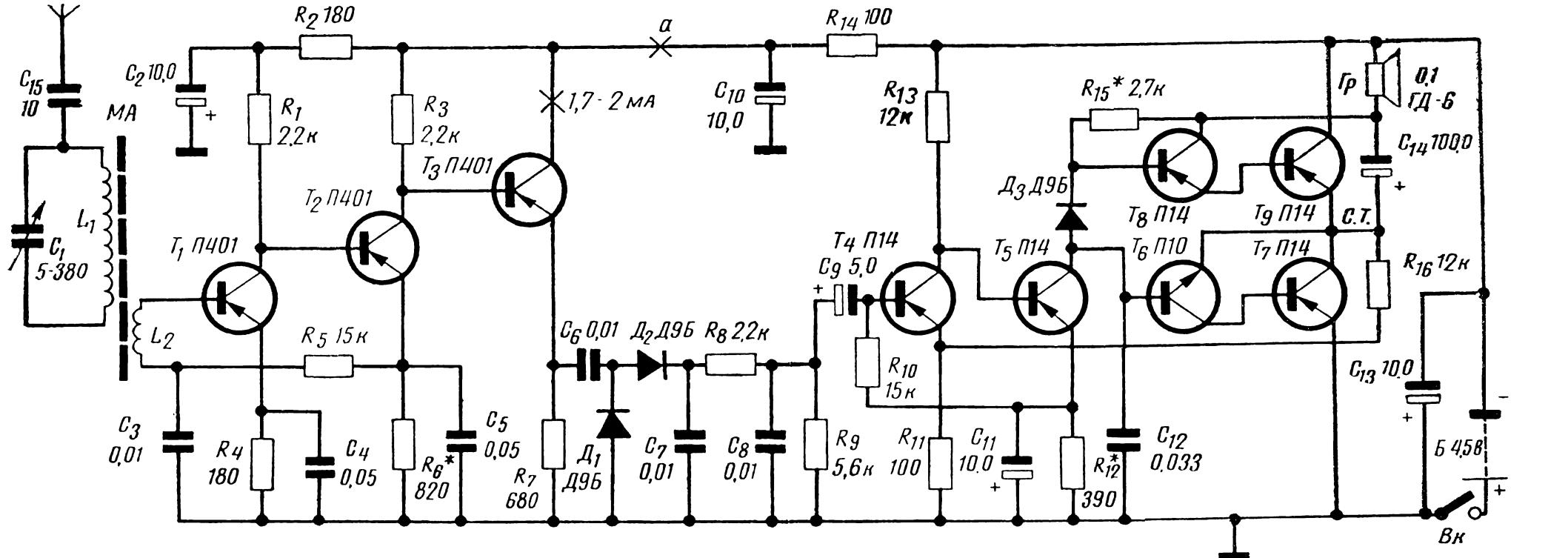


Рис. 1. Принципиальная схема приемника

Это достигается введением отрицательной обратной связи по постоянному току с выхода усилителя на первый каскад.

В настоящем усилителе НЧ применены две цепи обратной связи.

Основная цепь обратной связи через резистор R_{16} термостабилизирует схему усилителя и уменьшает искажения.

Вторая цепь через резистор R_{10} соединяет эмиттер второго транзистора T_5 усилителя НЧ с базой первого транзистора T_4 , являясь также стабилизирующим элементом.

Несколько увеличенное количество транзисторов в усилителе вызвано необходимостью увеличить громкость звучания при сравнительно низком питающем напряжении.

Детекторный каскад выполнен по схеме удвоения на приложении (D_1D_2), что обеспечивает увеличение напряжения выходного низкочастотного сигнала примерно в два раза, по сравнению с обычной схемой на одном диоде.

Предпочтение нужно отдавать диодам с большей величиной прямого тока (при напряжении 1 вольт), так как они обладают меньшим прямым сопротивлением и позволяют получить большее напряжение низкочастотного

сигнала на выходе детектора (диоды серии Д9Б, Д9Д, Т9Г, Т9Е, Д2А).

Для того чтобы очистить полезный сигнал от высокочастотных колебаний, просачивающихся через детектор, применена фильтрующая цепочка $C_7R_8C_8$. Иначе эти слабые высокочастотные сигналы будут усилены УНЧ, что приведет к искажениям звука или даже к самовозбуждению приемника.

Усилитель высоких частот (УВЧ) собран на трех высокочастотных транзисторах, с непосредственной связью между каскадами.

Два первых каскада на транзисторах T_1 и T_2 представляют собой собственно усилитель ВЧ. Для обеспечения

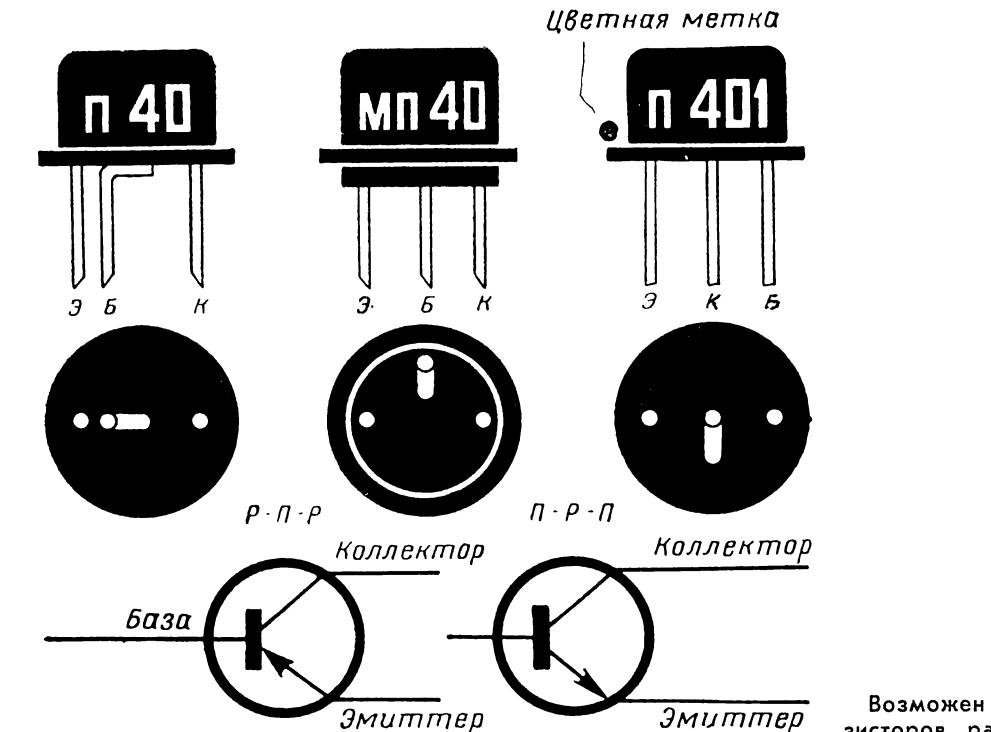


Рис. 2. Внешний вид транзисторов, их обозначение

ДЕТАЛИ

Радиолюбителям не всегда удается приобрести именно те детали, номиналы которых указаны на принципиальной схеме. Поэтому мы сообщаем возможные допуски, указываем взаимозаменяемые детали и полупроводниковые приборы.

Транзисторы. Для УВЧ подойдут любые высокочастотные транзисторы с коэффициентом усиления $\beta = 25-80$ из серии П401, П402, П403, П415, П416, П420, П422, П423, ГТ309, ГТ313, ГТ322, ГТ320.

Транзисторы с наибольшим коэффициентом усиления β ставят в первый каскад T_4 усилителя.

Хотя в УНЧ и не требуется специального подбора одинаковых пар (плеч) транзисторов, однако, радиолюбите-

лю можно провести такую работу по распределению транзисторов в усилителе. Например T_1 — П416, T_2 — П402, T_3 — П401.

В УНЧ [рис. 2] можно использовать любые низкочастотные транзисторы с обратной проводимостью (р-п-р) для T_4 , T_5 , T_7 , T_8 , T_9 из серии П13, П14, П15, П16, МП39, МП40, МП41, П40, МП42, П41 (буква М означает небольшую модернизацию в технологии изготовления транзистора, а параметры оставлены прежними).

Для транзистора T_6 обратной проводимости (р-п-р) применяются любые транзисторы из серии П8, П9, П10, П11, МП35, МП36, МП37, МП38.

Низкочастотные транзисторы используются с любым буквенным индексом, например, П42Б, МП41А, П16Б, МП35, ТП38А, П3А.

Транзисторы с наибольшим коэффициентом усиления β ставят в первый каскад T_4 усилителя.

Хотя в УНЧ и не требуется специального подбора одинаковых пар (плеч) транзисторов, однако, радиолюбите-

лю

диоды. Для диодов D_1 и D_2 подходят диоды серий Д9 и Д2. Так же, как и транзисторы, диоды этих серий пригодны с любыми буквенными индексами (Д9Б, Д9Д, Д2А и т. п.).

Для диода D_3 пригодны диоды Д9, Д7 и диоды ста-

рого выпуска ДГЦ 24-27.

Посредине корпуса диода серии Д9 стоит цветная метка, соответствующая определенной букве (см. таблицу).

Таблица

Тип диода	Метка посередине корпуса
Д9Б	Красная точка
Д9В	Оранжевая точка
Д9Г	Желтая точка
Д9Д	Белая точка
Д9Е	Голубая точка
Д9Ж	Зеленая точка

Электролитические конденсаторы. Пригодны любого типа: ЭМ, ЭМИ, К50-6, ЭТО, фирмы «Тесла». Емкости подберите в следующих пределах:

$C_9 = 3,0 \div 10,0$;

$C_2, C_{10}, C_{11}, C_{13} = 10,0$ и больше;

$C_{14} = 80,0$ и более. Причем его можно составить из нескольких конденсаторов меньшей емкости [рис. 3], соединенных между собой параллельно ($4 \times 20,0$, $(4 \times 25,0)$).

Конденсаторы керамические или бумажные КДК, КТК, КЛС, БМ.

$C_3, C_6, C_7 = 6800 \div 0,01$.

$C_{12} = 0,22 \div 0,033$.

$C_4, C_5 = 0,033 \div 0,05$.

$C_8 = 0,01 \div 0,022$.

Конденсатор переменной емкости C_1 фирмы «Тесла» емкостью 5—380 пФ или любой другой отечественного производства.

Резисторы. Практически пригодны любого типа. Необходимо только помнить, что от величины радиодеталей будут зависеть и размеры всего приемника.

Типы резисторов: УЛМ, КИМ, МЛТ, ВС в пределах

$R_1, R_3 = 2\kappa \div 2,7\kappa$,

$R_2, R_4 = 100 \div 200$,

$R_5, R_{10} = 15\kappa \div 16\kappa$,

$R_7 = 560 \div 820$,

$R_8 = 2\kappa \div 3\kappa$,

$R_9 = 4,7\kappa \div 10\kappa$,

$R_{13}, R_{14} = 11\kappa \div 13\kappa$.

Громкоговоритель. Динамического типа 0,1ГД-6; 0,1ГД-8; 0,1ГД-12; 0,1ГД-3М; 0,5ГД-20.

Магнитная антенна. Контуарная катушка L_1 и катушка связи L_2 наматываются на бумажных каркасах, которые можно свободно перемещать вдоль ферритового стержня. Каркасы можно склеить из двух-трех слоев оберточной бумаги.

Катушка L_1 — 200 витков, провода ПЭЛ 0,18—0,23.

Катушка L_2 — 10—40 витка, провода ПЭЛ 0,18—0,35, окончательное число витков этой катушки подбирается при налаживании приемника.

Катушка L_1 наматывается однорядной, виток к витку.

Витки, чтобы не рассыпались, закрепляются kleem «Рапид», полистироловым kleem или kleem для кожи, цапон-лаком или лаком для ногтей.

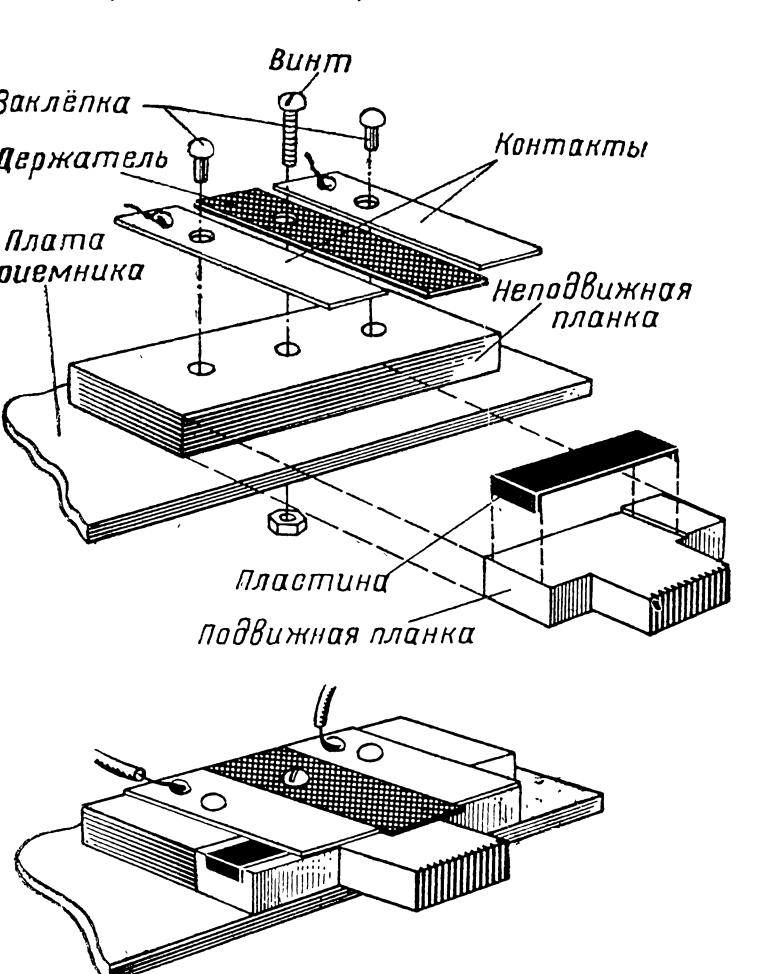


Рис. 5. Самодельный выключатель

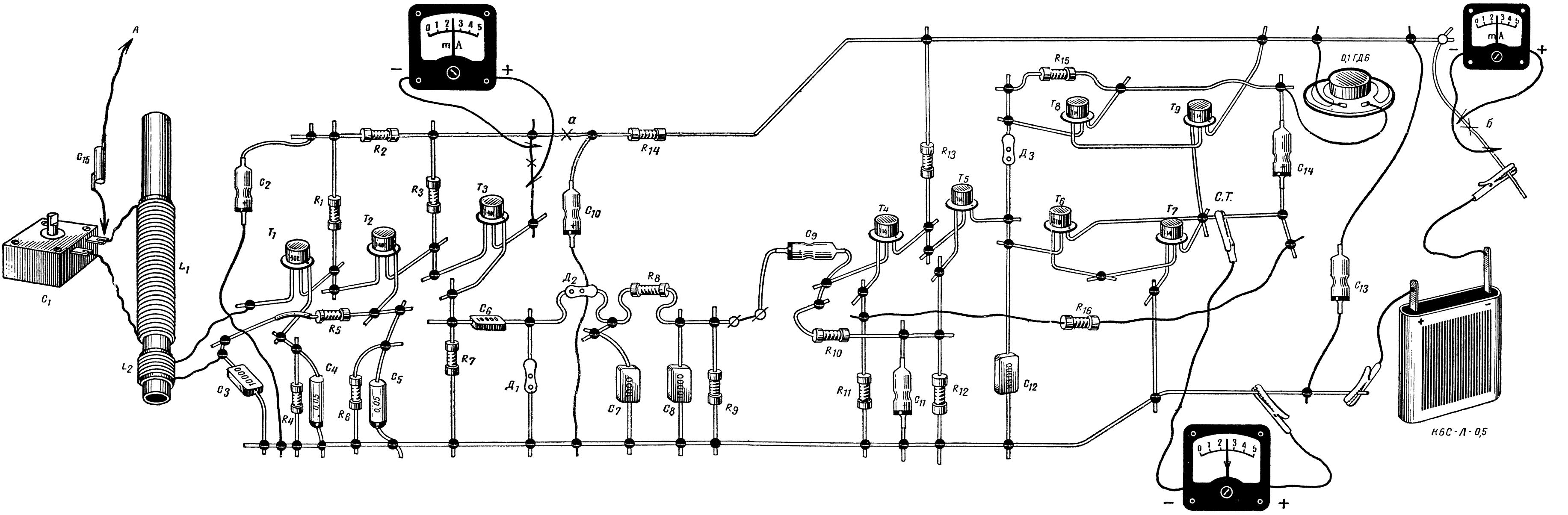


Рис. 6. Монтаж приемника

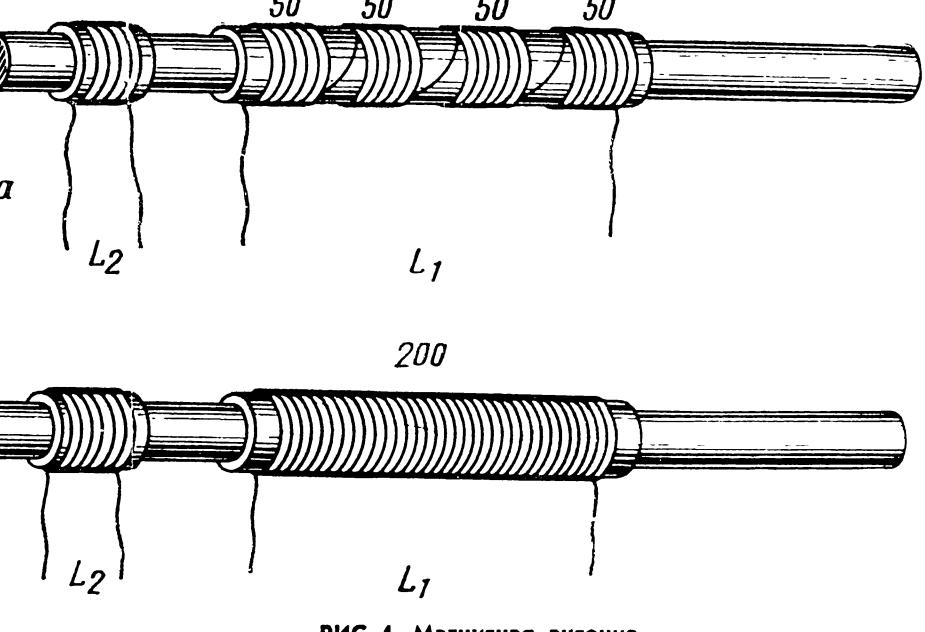


Рис. 4. Магнитная антенна

Ферритовый стержень марки Ф-400, длиной 140 мм и диаметром 8 мм.

В простых приемниках прямого усиления не следует применять слишком короткие ферритовые стержни, менее 100 мм, так как добротность магнитной антенны будет меньше, а чувствительность приемника значительно хуже.

Можно применить и ферритовый стержень длиной в 160 мм.

Электропитание. Приемник питается от низковольтного источника тока — батареи для карманных фонарей, типа КБС-Л-0,5, напряжением 4,5 вольта.

Кроме этой батареи, рекомендуется также выпускавшаяся в настоящее время батарея «Рубин», со щелочным электролитом, имеющая лучшие характеристики. Так, она обладает большой емкостью, чем КБС-Л-0,5 в 4—5 раз и имеет те же габариты и напряжение.

По мере расхода энергии винтажное сопротивление батареи возрастает, приемник начинает воспроизводить звук с искажениями и может даже возбудиться.

Чтобы этого не произошло, параллельно батарее питания устанавливается электролитический конденсатор C_{13} , емкость которого на схеме указана минимальной.

Выключатель питания. Выключатель может быть установлен любого типа, по возможности малогабаритный, промышленного изготовления.

Можно применить и самодельный выключатель. На рисунке 5 дан один из возможных вариантов такого выключателя. Он состоит из двух планок: подвижной и неподвижной, которые нужно изготовить из текстолита, гетинакса или другого изоляционного материала. Размеры планок можно взять произвольные, но они должны устанавливаться на монтажную плату и не мешать деталям.

На неподвижной планке укрепите два контакта, изготовленные из меди или латуни. Между ними расположите держатель из тонкого текстолита или гетинакса. Затем неподвижную планку закрепите винтом на плате приемника.

На подвижной планке зачистите напильником небольшую площадку и приклейте к ней пластину из меди или латуни. Поверхность пластины зачистите. Приставьте подвижную планку к неподвижной. Теперь при перемещении подвижной планки ее пластина будет замыкать контакты, укрепленные на неподвижной планке, и включать питание приемника. Ограничителем перемещения планки будет боковое отверстие в корпусе приемника.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Для того чтобы произвести регулировку и наладку приемника, обязательно делается предварительный монтаж [рис. 6].

Чтобы при монтаже облегчить работу с транзисторами и не отнимать лишнего времени на определение электродов, желательно на выводы надеть пластмассовые трубочки разных цветов:

коллектор — красный,
база — белый,
эмиттер — зеленый, синий, коричневый.

Такие трубочки применяются в качестве изоляции на телефонных проводах. Откусывать выводы транзисторов не следует.

Распайка радиодиодов ведется между двумя основными облученными проводами [см. рисунок 6]. К одному из них подключается положительный полюс батареи, к другому — отрицательный.

Детали необходимо распаять согласно принципиальной схеме, не укорачивая выводов, располагая их так, чтобы было достаточно свободного места для работы паяльником.

Пропой желательно применять из легкоплавкого состава, например, марки ПОС-61, ПОСВ-33, ПОСК-47-17, сплав Вуда, ПОСК-50.

В качестве флюса при пайке используется твердая канифоль или еще лучше раствор канифоли (15%) в спирте (85%), денатурате, борном спирте.

Ни в коем случае нельзя применять «паяльную кислоту» и нашатырь, так как место спайки быстро окисляется и начнет разрушаться.

Пайка производится паяльником небольшой мощности до 50 вт.

Пайка выводов радиодеталей должна производиться на расстоянии не ближе 7—10 мм от корпуса деталей с обязательным применением теплоизвода между корпусом детали и местом пайки. В качестве теплоизвода можно применять пинцет или небольшие плоскогубцы.

При включении электролитических конденсаторов следует особо соблюдать соответствие полярности, указанной в схеме, и полярности, обозначенной на корпусе.

Изолированный от корпуса вывод — плюсовый, а вывод, имеющий контакт с корпусом — минусовый.

Замена транзисторов, диодов и других элементов схемы должна производиться только при выключенном источнике питания.

Как бы велико ни было желание после сборки схемы сразу подключить питание, необходимо прежде детально проверить весь монтаж по принципиальной схеме.

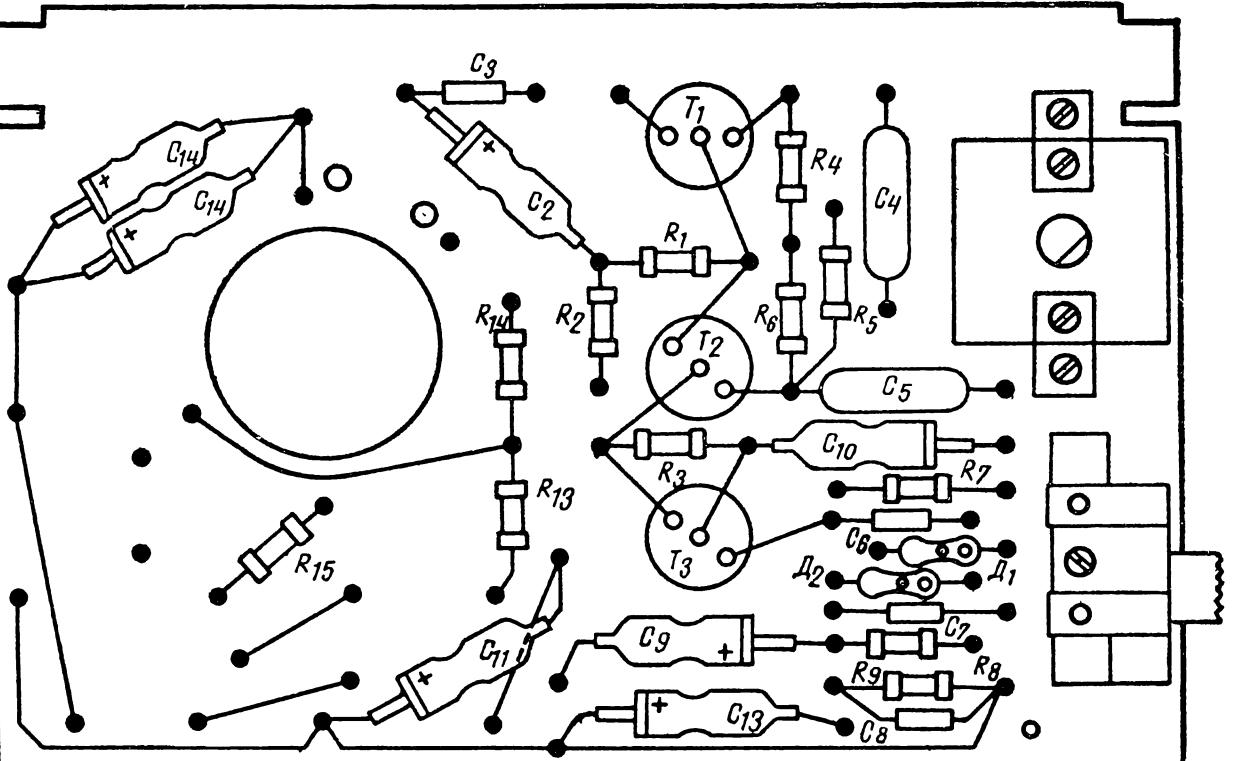


РИС. 7. Монтаж снизу платы

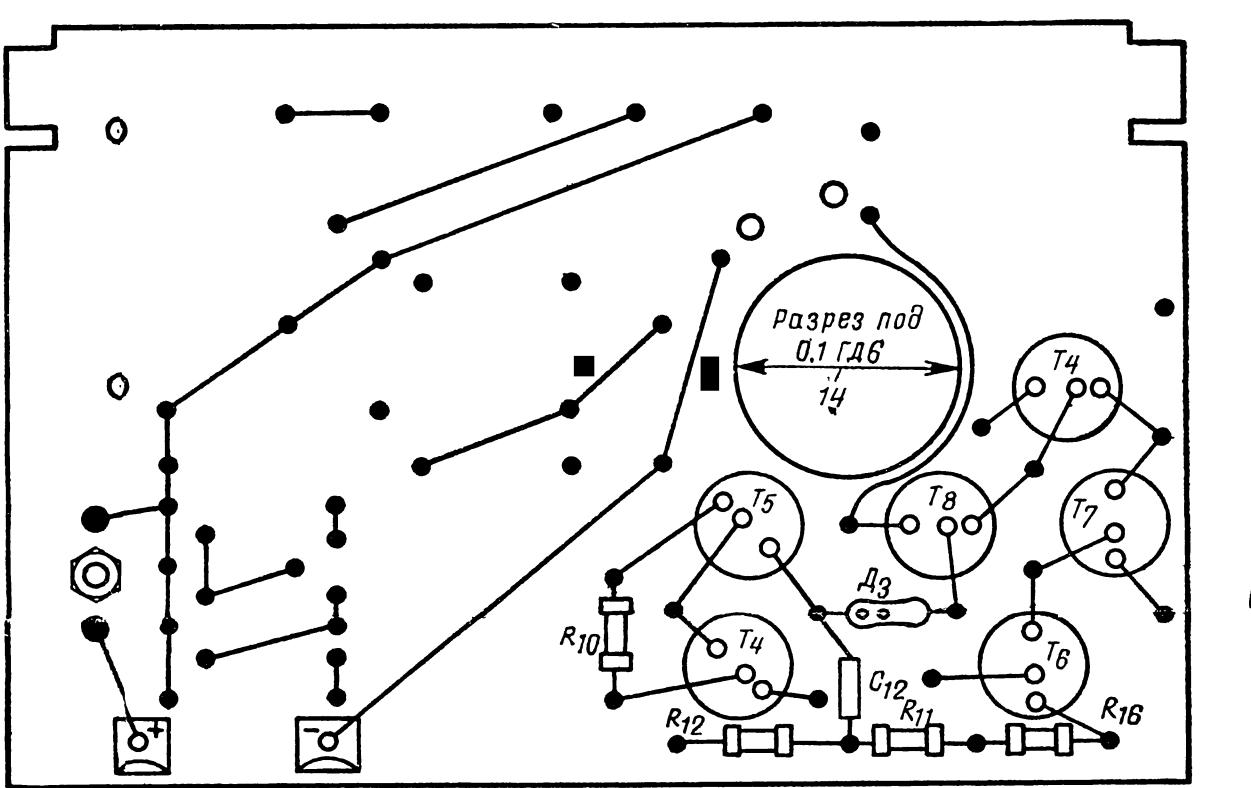


РИС. 8. Монтаж сверху платы

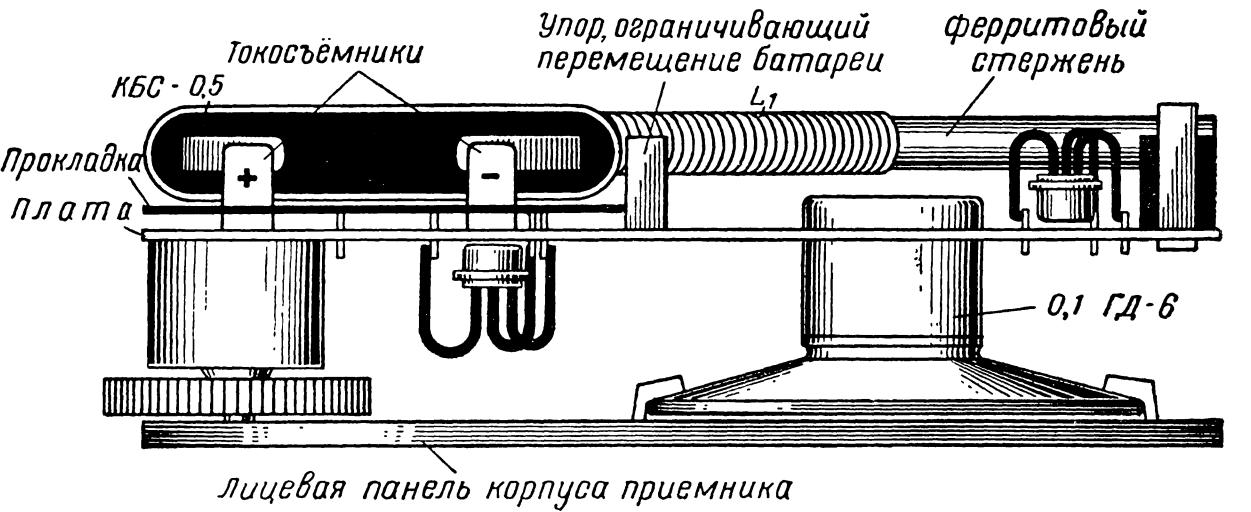


РИС. 9. Расположение деталей

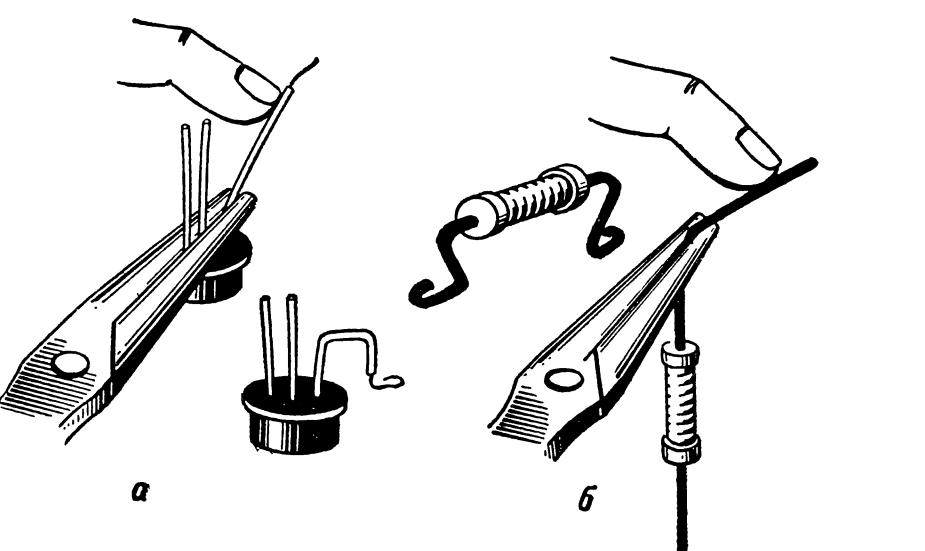


РИС. 10. Подготовка деталей: а) транзисторов; б) резисторов

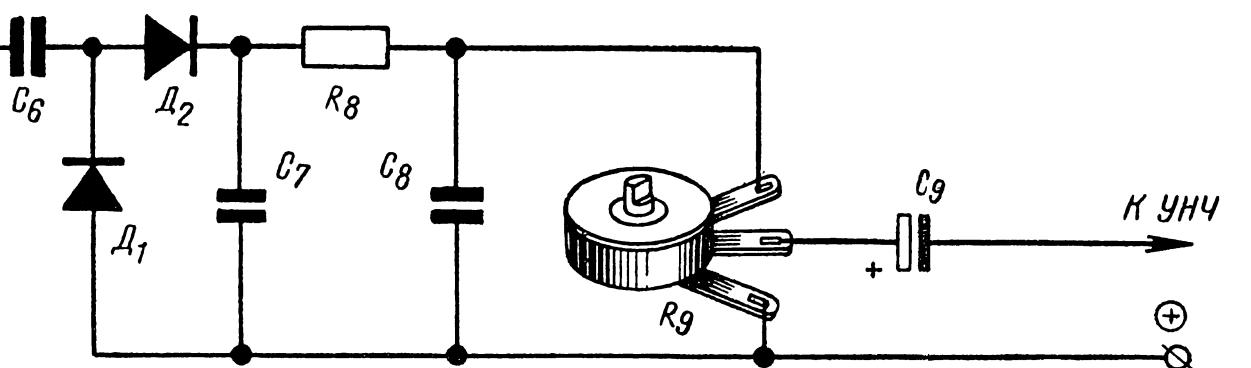


РИС. 14. Введение переменного резистора СП, СПО

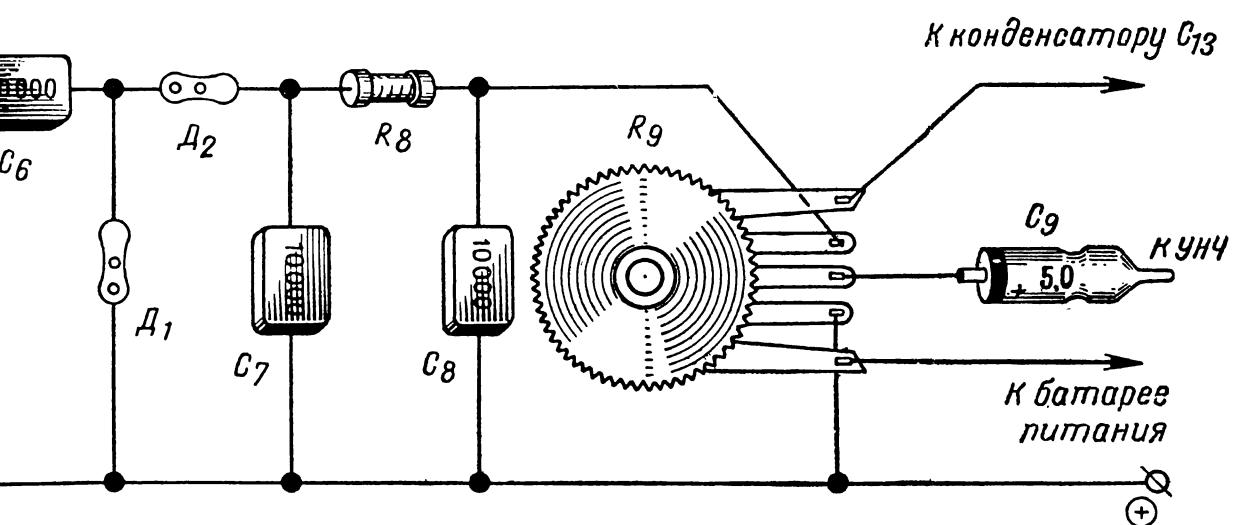


РИС. 15. Подключение переменного резистора СПЗ-3

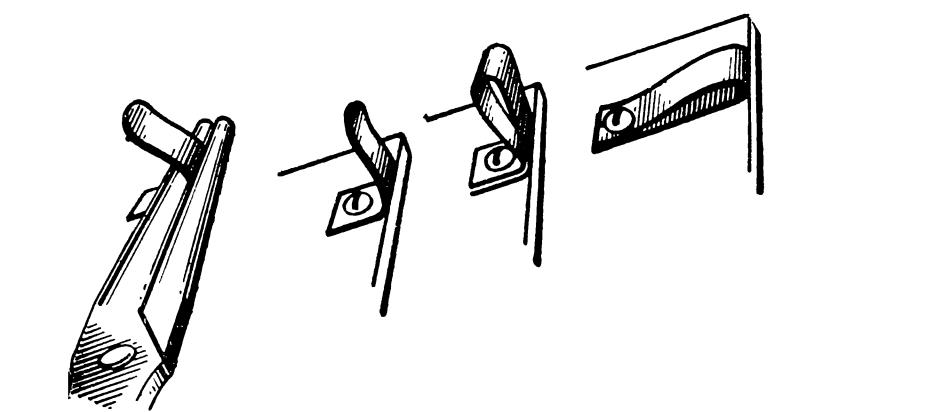


РИС. 11. Изготовление токосъемника

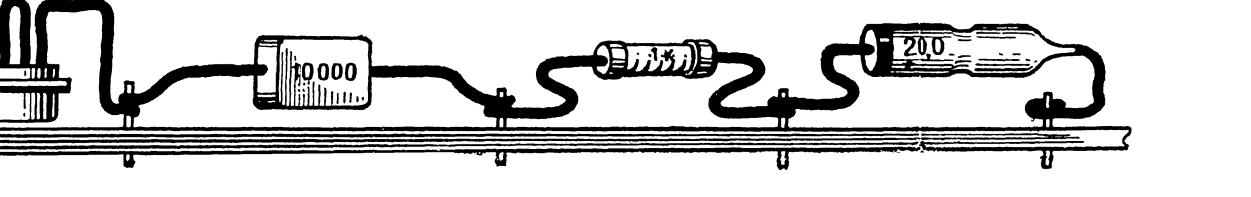


РИС. 12. Подпайка деталей к шпилькам

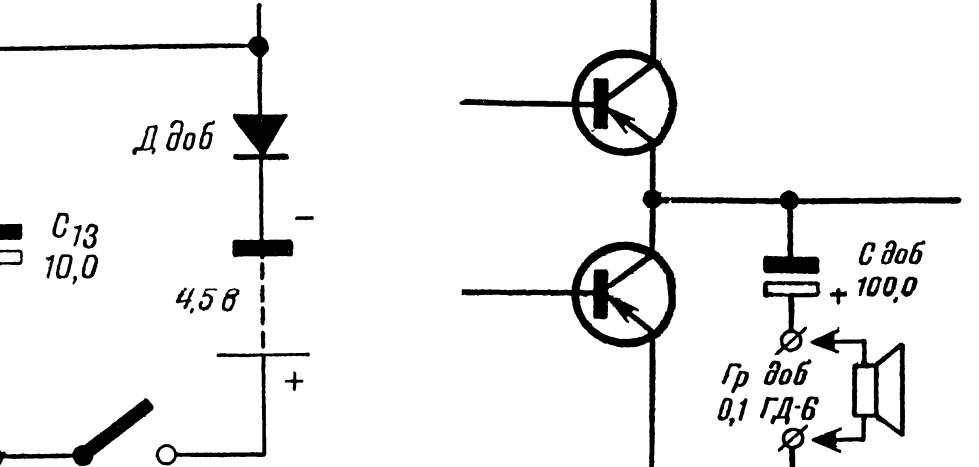


РИС. 16. Включение диода-предохранителя

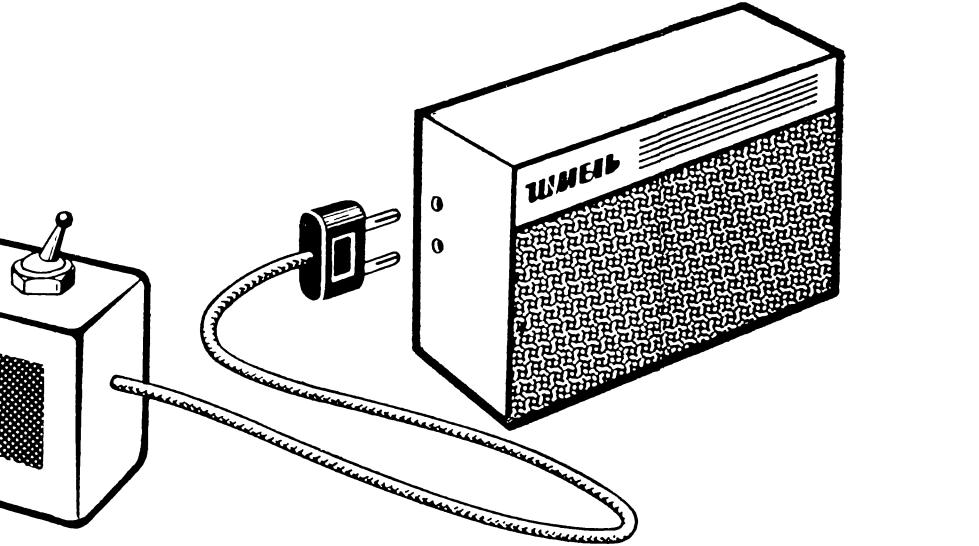


РИС. 17. Включение дополнительного транзистора

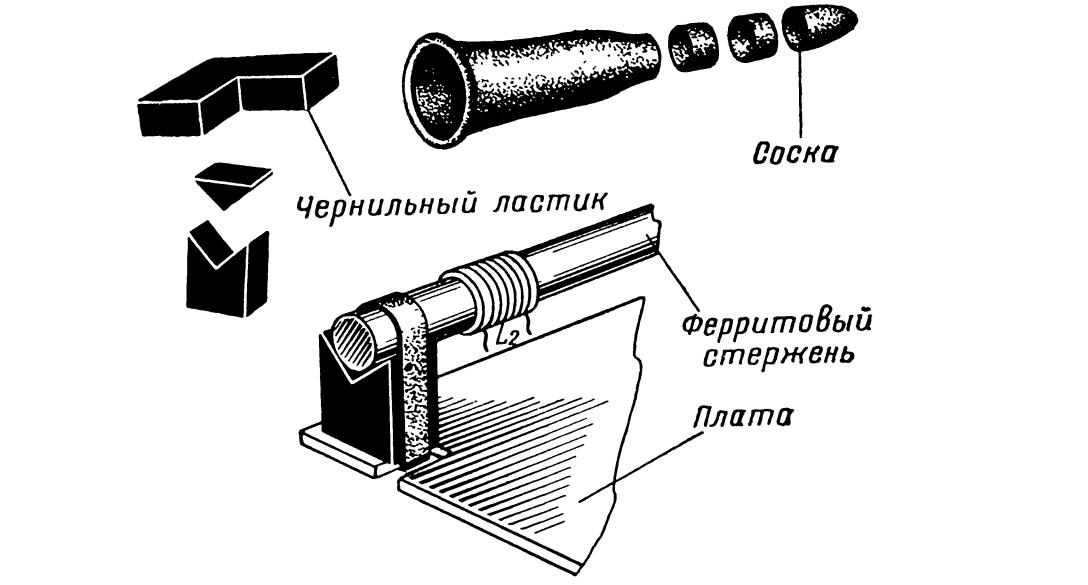


РИС. 13. Крепление магнитной антенны

Только после того, как вы убедитесь в правильности выполненного монтажа, можно приступить к налаживанию приемника.

НАЛАДКА

Налаживание приемника производят резисторами, отмечеными на рисунке 6 звездочками.

Налаживание начинают с УЧ.

Для этого в точке а разорвите цепь, установите миллиамперметр в разрыв цепи, в точке б подключите питание и подбором сопротивления резисторов R_{12} установите ток в пределах 2,2 мА.

Подключив вольтметр средней точки (С. Т.) к плюсу батареи, установите подбором резистора R_{15} половину питающего напряжения, 2,2 вольта.

Цепь в точке а восстановите, в разрыв коллекторной цепи транзистора T_3 поставьте миллиамперметр и подбором резисторов R_6 установите ток в пределах 1,7—2 мА.

Электрическая наладка приемника закончена.

Врачаю переменный конденсатор C_1 , настройтесь на передающую радиостанцию и при возникновении заметных искажений звука последовательно производите следующие операции:

1. Уменьшите громкость, так как возможна перегрузка громкоговорителя из-за большой выходной мощности, чем та, на которую рассчитан динамик.

2. Так как между катушками L_1 и L_2 существует индуктивная связь, то постарайтесь уменьшить ее путем увеличения расстояния между катушками на ферритовом стержне.

3. Переместите местами концы катушки связи L_2 .

4. Уменьшите количество витков катушки связи.

5. Увеличьте конденсатор C_8 до 0,022.

МОНТАЖ ПРИЕМНИКА

После наладки приступайте к монтажу на плате и к общей сборке приемника.

Плату изготавливайте из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала толщиной 1,5—2 мм.

Расположение деталей на плате показано на рисунках 7 и 8 (на рисунке 7 — лицевая сторона платы, а на рисунке 8 — обратная). Точки на плате обозначают места установки монтажных шпилек. Чтобы точнее сделать панель по размерам платы и сделайте в ней указанные на рисунках пропилы. Затем переведите на кальку расположение отверстий и приложите кальку к изготовленной плате. Заготовьте из медной луженой проволоки диаметром 0,8—1 мм шпильки длиной 8—10 мм. В плате прошурите отверстия по диаметру шпилек и вставьте шпильки в отверстия. В дальнейшем в шпильках вы прикрепите детали схемы.

Детали монтируются на каждой (верхней и нижней) стороне платы [рис. 9]. Такой монтаж называется объемным, двусторонним.

С нижней стороны платы (рис. 7) монтируются УЧ, детекторный каскад, переменный конденсатор и выключатель.

На верхней стороне (рис. 8) устанавливаются детали УНЧ, магнитная антenna, токосъемники, батарея питания и ее ограничивающие упоры, а также прокладка.

Для того чтобы батарея не перемещалась внутри корпуса и была строго зафиксирована на своем месте, необходимы упоры. Изготовьте их из подручного материала (дерево, поропласт) и прикрепите kleem БФ-2 непосредственно к монтажной плате.

Батарею о монтажных проводов и шпилек отделяет специальная прокладка, размеры которой соответствуют габаритам батареи. Прокладка изготавливается из текстолита, гетинакса или картона, пропитанного kleem БФ-2.

При монтаже необходимо помнить о том, чтобы корпус радиодеталей не соприкасалась друг с другом и не вызывала тем самым электрического замыкания.

Перед установкой на плату все детали нужно предварительно подготовить, то есть придать их выводам форму, удобную для крепления к монтажным шпилькам. На рисунке 10,6 показана подготовка транзисторов. Предварительно наденьте на выводы транзисторов кембриковую, фторопластовую или хлорвиниловую трубочки. Затем выводы транзисторов изогните с помощью плоскогубцев или пинцета так, чтобы они касались соответствующих шпилек на плате приемника. Концы выводов согните колечком — так удобнее припаявать выводы к шпилькам.

Аналогично подготовьте к монтажу резисторы и конденсаторы [рис. 10,6].

Токосъемники для батареи питания изготавливаются из медной или жестянной (от консервной банки) полоски [рис. 11]. Здесь также помогут плоскогубцы, а еще лучше — круглогубцы. Если вы используете жестянку, то токосъемники для прочности нужно сделать двойными. Прикрепите токосъемники к плате винтами или заклепками.

Подготовленные к монтажу детали установите на плату [рис. 12] и припейте их к шпилькам.

Для монтажных соединительных проводов необходимо применить луженый провод диаметром 0,2—0,6 мм.

Плата и детали на ней даны в натуральную величину [см. рис. 7 и 8].

КОРПУС ПРИЕМНИКА самодельный, изготавляется из полистирола, плексигласа, фанеры или тонких ёщечек, толщиной 3—5 мм.

Сборка частей корпуса производится при помощи клея, состав которого зависит от материала корпуса приемника.

Для корпуса из плексигласа и полистирола применяется клей из дихлорэтана, в котором растворяют 10% стружек плексигласа или полистирола.

Фанера и дерево хорошо клеются kleem БФ-2, в котором размешаны очень мелкие древесные опилки (почти пыль). Необходимо помнить, что этот состав быстро густеет, поэтому приготавливать его надо в небольших количествах непосредственно перед работой. Предварительно поверхности для склейки смажьте kleem БФ-2.

Для декоративного покрытия корпуса из фанеры или дерева можно приготовить простой состав. Стружки целлулоида засыпьте в небольшой флакон, залейте их полностью ацетоном и дайте раствориться. Возьмите анилиновую краску нужного цвета и, немного всыпав, размешайте до получения необходимого оттенка. Полученным составом смажьте поверхности корпуса. Через сутки, примерно, ацетон испарится, а целлулоид впитается в дерево. Отшлифуйте корпус шкуркой.

Громкоговоритель прикрепите непосредственно к лицевой панели корпуса [рис. 9] небольшими деталями из материала, которым выполнен корпус, и соответствующим kleем.

Ручку переменного конденсатора изготовьте из любой пластмассы.

Магнитную антенну прикрепите к плате с помощью чернильного ластика. Разрежьте его на четыре равные части и две из них приспособьте как стойки под антенну. В этих стойках сделайте специальный вырез — углубление под ферритовый стержень. Из детской соски вырежьте два крепежных кольца шириной 4—5 мм.

Детали крепления показаны на рисунке 13.

ДОПОЛНЕНИЯ

1. В схему приемника можно добавить регулятор громкости, заменив для этого постоянный резистор R_9 переменным резистором типа СП, СПО [рис. 14] или резистором, совмещенным с выключателем, типа СПЗ-3 [рис. 15].

2. Для повышения чувствительности приемника можно подключить к нему внешнюю антенну длиной 2—3 м. На принципиальной схеме она показана пунктиром.

Конденсатор C_{15} берется в пределах 10—30 лф.

3. Для предупреждения пробоя транзисторов при неправильном подключении батареи питания установите в схему электронный предохранитель.

В качестве предохранителя можно использовать полупроводниковый диод с низким прямым сопротивлением из серии Д7 с любым буквенным индексом или диод старого выпуска ДГЦ 24 ÷ 27.

Вместе с фильтром $R_{14}C_{10}$ и конденсатором C_{13} дополнительный диод будет способствовать также устранению пульсации питающего напряжения (возникающей в процессе разряда батареи), что позволяет сохранить работоспособность приемника при значительном разряде батареи питания. На рисунке 16 показано расположение диода — предохранителя в схеме.

4. Несложные изменения в схеме усилителя позволяют использовать приемник как радиоузел. Это пригодится в пионерском лагере при «радиофикации» соседней палатки или комнаты. Изменения касаются части схемы, показанной на рисунке 17. К выходному каскаду подключите дополнительный выносной громкоговоритель Грдб через конденсатор $C_{\text{доб}}$.

Дополнительный громкоговоритель поставьте в отдельный переносной корпус [рис. 18]. В приемнике для подключения добавочного громкоговорителя установите небольшую розетку.

В корпусе с дополнительным громкоговорителем можно установить отдельный выключатель, подсоединив его в разрыв цепи одного из проводов, подходящих к громкоговорителю.

Помните, что указанные дополнения желательно вносить в приемник только после предварительной настройки его.

8 к.

ДЛЯ УМЕЛЬХ РУК



Научный редактор Б. Иванов

Художник Д. Хитров

Редактор Е. Рыжова

Художественный редактор Г. Крюкова

Технический редактор Е. Соколова

Корректор Н. Шадрина

Сдано в производство 11/III — 70 г.

Подписано в печати 28/IV — 70 г. № 70461

Бумага 70 × 108^{1/16}. Печ. л. 0,75. Усп. печ. л. 1.

Уч.-изд. л. 1,44 Тираж 114 553

Заказ № 087 Изд. № 489

По оригиналам издательства «МАЛЫШ»

Комитета по печати

при Совете Министров РСФСР



Московская типография № 13

Главполиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров СССР.

Москва, ул. Бауманка, Денисовский пер., д. 30.