

КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ПРИЕМНИК НАЧИНАЮЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

На рис. 1 приведена принципиальная схема простого супергетеродинного приемника начинающего радиолюбителя. Этот приемник не требует каких-либо дефицитных деталей, сравнительно прост по схеме, имеет удовлетворительную чувствительность и избирательность и практически не вызывает затруднений при налаживании. Приемник перекрывает все любительские КВ диапазоны, предназначены для приема любительских КВ радиостанций, работающих телефоном и телеграфом. Чувствительность приемника на краях диапазонов при приеме радиостанций, работающих в телефонном режиме на частотах 3,5—3,65; 7—7,1; 14—14,35; 21—21,45 и 28—29,7 МГц, колеблется в пределах 3—10 мкВ. В телеграфном режиме чувствительность приемника на всех диапазонах равна 1,5 мкВ. Выходное напряжение на телефонах — 1,2 В.

В схеме приемника сделан ряд упрощений. Прием радиостанций ведется на телефоны, что позволило упростить низкочастотные каскады. Пере克莱яте на частоте во всех диапазонах выбрано постоянным. Это позволило облегчить настройку высокочастотной части приемника и сделать ее более простой. В преобразователе и усилителе ПЧ применены одиничные контуры. Увеличение чувствительности приемного устройства достигнуто благодаря применению положительной обратной связи в сетьоном детекторе, которая при приеме телеграфных сигналов выбирается выше критической. Любительские диапазоны в приемнике занимают около 50—60% длины шкалы настройки, поэтому некоторый разброс в параметрах изготовленных катушек индуктивности не страшен.

Приемник содержит преобразователь частоты (*L1*), усилитель промежуточной частоты (*J2*), сеточный детектор с регулируемой положительной обратной связью и усилитель низкой частоты (*J3*). Промежуточная частота выбрана равной 1600 кГц.

Входные цепи приемника собраны по схеме с емкостной связью с антенной; связь осуществляется через конденсатор *C1*. В зависимости от диапазона на сигнальной сетке преобразовательной лампы *L1* подключается один из колебательных контуров, образованных одной из катушек индуктивности — *L1*, *L2*, *L3*, *L4* или *L5* — и конденсаторами *C2*, *C3*. Плавная настройка входных контуров в пределах каждого диапазона производится переменным конденсатором *C3*, входящим в блок конденсаторов *C3*, *С4*. Пере克莱яние катушки *L1*—*L5* обеспечивается пере克莱ячелем диапазонов *B1* (секции *B1a*). Конденсатор *C4* — разделительный.

Преобразователь частоты собран по схеме с совмещенным гетеродином. Его задача — преобразовать частоту сигнала эмиттерной радиостанции в промежуточную частоту 1600 кГц. Гетеродин собран по схеме с автотрансформаторной или обратной связью. Контур гетеродина состоит из конденсаторов *C10*, *C11* и одной из катушек индуктивности *L6*—*L10*. Необходима коммутация катушки гетеродина при переходе с одного диапазона на другой производится секцией *B16* пере克莱ячелем *B1*. Конденсатор *C9* и резистор *R4* выполняют функции гридики. Напряжение на экранирующую сетку подается через резистор *R2*. Конденсатор *C7* — блокировочный.

Контур ПЧ — *L11C6* имеет высокую добротность и включен в анодную цепь преобразовательной лампы по автотрансформаторной схеме. Такое включение позволяет обмывать между контурами и лампой наивыгоднейшую связь, при которой обеспечиваются наиболее качественные показатели преобразовательного каскада.

УПЧ собран на лампе *J2* с автотрансформаторным включением контура *L12C12*. Напряжение на управляющую сетку этой ламмы подается с контура *L11C6* через конденсатор *C8*. Регулировка усиления производится изменением напряжения на экранирующей сетке лампы *J2* переменным резистором *R7*. Усиленное напряжение сигнала промежуточной частоты снимается с контура *L12C12* и через конденсатор *C15* подается на управляющую сетку левого триода лампы *J3*, работающего в режиме сеточного детектора. В этом каскаде с помощью катушки *L3*, индуктивно связанной с катушкой *L12* контура ПЧ, осуществляется положительная обратная связь.

Регулировка глубины положительной обратной связи производится переменным резистором *R11* (изменением анодного напряжения на аподе левого триода). Резистор *R12* служит для более плавного подхода к порогу генерации. При приеме радиостанций, работающих телеграфом, глубина обратной связи переменным резистором *R11* устанавливается выше критической. Для ослабления различных интерференционных помех от станций, близко расположенных по частоте и мешающих приему телеграфных сигналов, в цепь управляющей сетки выходного каскада, собранного на правом триоде лампы *J3*, пере克莱ячелем *B2* включается специальный низкочастотный фильтр. Этот фильтр состоит из катушки индуктивности *L4* и конденсаторов *C17*—*C19*. Его резонансная частота — около 1200 Гц, полоса пропускания — 150 Гц.

Телефоны *Tf1* включены непосредственно в анодную цепь выходного каскада.

Выпрямитель собран по обычной мостовой схеме на диодах *D1*—*D4*. Сглаживающий фильтр образован электролитическими конденсаторами *C21*—*C23* и резисторами *R15*, *R16*.

Большинство деталей приемника самодельные. Катушки индуктивности *L2*—*L5* и *L7*—*L10* выполнены на гетинаковых каркасах диаметром 17 мм. Катушки наматываются проводом ПЭЛ 0,59 с припудренным изолем так, чтобы длина намотки составляла около 14 мм. Число витков указанных катушек следующее: *L2*—18; *L3*—8; *L4*—5; *L5*—3,5; *L7*—14 с отводом от 4-го витка; *L8*—9 с отводом от 3-го витка; *L9*—6 с отводом от 2-го витка и *L10*—3,75 витка с отводом от 1,75-го витка. Катушки *L1* и *L6* наматываются на таких же каркасах, но намотка производится проводом ПЭЛ

0,31 виток к витку. *L1* содержит 29 витков, *L6*—23 с отводом от 7-го витка. Отводы отсчитаны от нижних (по схеме) выводов катушек *L6*—*L10*.

Катушка *L11* (рис. 2а) содержит 50 витков провода ПЭЛШО 0,59 с отводом от 25-го витка. Для повышения добротности она наматывается на каркасе большого диаметра. Каркас склеиваются из тонкого гетинакса или картона, а затем пропитывают бакелитовым лаком.

Катушку *L12* наматывают на каркасе (рис. 2б) усилителя ПЧ от телевизора «Рубин-102». Она содержит 130 витков, намотанных лицензионным ЛЭ 3×0,06 с отводом от 65-го витка; намотка — винтовая. Катушку *L13* наматывают вплотную с *L12*. *L13* содержит 18 витков провода ПЭЛ 0,1; намотка — рядовая. Если приобрести заводской каркас и экран трудно, их легко можно сделать из подручных материалов.

Катушку индуктивности *L14* изготавливают на каркасе, эскиз которого приведен на рис. 2в. Ее наматывают проводом ПЭЛ 0,18—0,2 до заполнения каркаса.

Конденсаторы *C2*, *C10* — подстроечные, типа КПК-1 с пределами изменения емкости 6—60 пФ. Блок переменных конденсаторов *C3*, *C11* — любого типа, с максимальной емкостью 10—15 пФ и с воздушным дислектроном. Подобные самодельные конденсаторы неоднократно описывались в радиолюбительской литературе. Для удобства настройки блок должен включать простейшее верньерное устройство.

Трансформатор *Tp1* имеет бескаркасную намотку. Он собран на сердечнике Ш22, толщина набора — 32 мм. Сетевая обмотка *I±II* имеет 763 витка провода ПЭЛ 0,31 и 557 витков провода ПЭЛ 0,21. Сбоку *I±II* содержит 1140 витков провода ПЭЛ 0,21, обмотка *IV* — 48 витка провода ПЭЛ 1,0. Практически в приемнике можно использовать любой силовой трансформатор от ламповых приемников *IV* или *III* классов («Стrela», «Рекорд-60», «Рекорд-60M» и им подобных). Если выпрямленное напряжение превышает требуемое, необходимо увеличить сопротивление резистора *R15* или *R16*.

Переключатель *B1* — галетного типа, двухплатный, на пять положений.

Приемник был смонтирован на шасси размером 300×190×50 мм передней панели. Размеры — 330×155 мм. Расположение основных деталей на горизонтальной части шасси приведено на рис. 3, а общий вид приемника со стороны передней панели показан на рис. 4.

Катушки *L1*—*L10* имеют выводы в виде лепестков (все «земляные» выводы катушек располагаются в верхней части каркаса). При монтаже катушки *L1*—*L5* и *L6*—*L10* собираются в группы, причем верхние лепестки сдвигаются вместе и соединяются с шасси, а нижние проходят через отверстия в металлическом шасси и соединяются с соответствующими контактами пере克莱ячелей *B1*. Входные катушки *L1*—*L5* и секция пере克莱ячелей *B1a* от остальных катушек и секции пере克莱ячелей *B16* отделяются поперечным экраном.

Налаживать приемник лучше с «концами» схемы — блока питания. При проверке детекторного каскада следует учесть, что в хорошо работающем детекторе, повернут руки пере克莱ячелом *R11* на 30—50°, должен вызывать собственные колебания, частота которых определяется частотой настройки контура *L12C12*. О возникновении этих колебаний легко судить по характерному щелчку, прослушиваемому в телефонах. При отсутствии колебаний следует пере克莱ять выводы у катушки *L13*.

Регулировка УПЧ при нормальном режиме работы лампы *J2* сводится к настройке контура *L12C12* на частоту 1600 кГц при подаче сигнала от сигналь-генератора (СГ) на управляющую сетку. Затем от СГ подают тот же сигнал на синхронную сетку лампы *J1*, катод ламмы соединяется с шасси и подбором конденсатора *C6* либо изменением числа витков катушки *L11* контура *L11C6* патраниают на промежуточную частоту.

Усиление по ПЧ можно считать нормальным, если при максимальном уровне громкости (*R7*), оптимальной обратной связи (*R11*) и подаче на управляющую сетку *J1* (при отключенных входных цепях) сигнала от СГ с напряжением порядка 5 мВ (глубина модуляции 30%) переменное напряжение на выходе приемника (при включенных телефонах) составляет 1,5 В.

Убедившись в работоспособности гетеродинной части преобразователя на всех диапазонах, переходят к ее настройке, которую начинают с диапазона 28 МГц. Для этого устанавливают: пере克莱ячел *B1* — в положение «28 МГц», подстроечный конденсатор *C10* — на максимальную емкость, указатель настройки приемника (*C3*, *C11*) — в среднее положение и при отключенном конденсаторе *C4* на управляющую сетку лампы *J1*, катод ламмы подают от СГ модулированный сигнал с частотой 28,85 МГц. Изменяя емкость конденсатора *C10*, добиваются, чтобы на выходе приемника прослушивалась тон частоты модуляции.

Затем блок конденсаторов *C3*, *C11* ставят в положение, при котором подвижные пластины входят в неподвижные примерно на 30 и 150°, и с помощью СГ определяют, на каких частотах в этих положениях блока прослушивается сигнал СГ в телефонах. Если окажется, что приемником перекрывается полоса частот 28—29,7 МГц или несколько шире, настройку гетеродина на этом диапазоне можно считать законченной. Если же перекрываемая полоса частот окажется уже требуемой, необходимо увеличить индуктивность катушки *L10*, сближая витки, и настройку повторить снова. На всех остальных диапазонах (21; 14; 7 и 3,5 МГц) настройку гетеродина достаточно произвести только на средних частотах любительского диапазона, т. е. на частотах 21,225; 14,175; 7,05 и 3,55 МГц при среднем положении подвижных пластин

блока $C3$, $C11$. Эта настройка производится только подбором индуктивности катушек $L6$ — $L9$.

Для настройки входных контуров к третьей сетке лампы $L1$ подключают конденсатор $C4$ и к антенному входу (гнездо $Gn1$) присоединяют СГ. Подстроенный конденсатор $C2$ устанавливают примерно в то же положение, что и $C10$. Порядок устанавливая переключатель $B1$ для работы в диапазонах 28, 21, 14,7 и 3,5 МГц, при среднем положении пластин блока конденсаторов $C3$, $C11$ от СГ подают сигналы, соответствующие частотам 28,85; 21,225; 14,175; 7,05 и 3,55 МГц, и каждый раз подбо-

ром индуктивности катушек $L5$, $L4$, $L3$, $L2$ и $L1$ добиваются наибольшей громкости сигнала с частотой модуляции в телефонах.

Учитывая, что полоса пропускания каждого из входных контуров симметрична с шириной диапазона, настройка входных контуров каких-либо затруднений не вызывает. Градуировку шкалы приемника производят по общепринятой методике.

При испытании данного приемника на него было принято большое число дальних радиостанций.

