

ГЕНЕРАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ. НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЧАСТОТОМЕР

Генератор низкой (звуковой) частоты типа *RC* (рис. 1) вырабатывает синусоидальные электрические колебания в диапазоне частот 20 Гц...20 кГц. Весь диапазон частот разбит на три поддиапазона 20...200 Гц, 200...2000 Гц и 2...20 кГц. Наибольшее напряжение на выходе 1 В, наименьшее — 0,1 мВ. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,5%. Малая нестабильность выходного напряжения (не более 1 дБ) позволила отказаться от его контроля с помощью вольтметра. Потребляемый ток не более 10 мА.

Питается генератор от отдельного стабилизированного выпрямителя с напряжением на выходе 15 В при токе до 50 мА. От этого выпрямителя можно подавать питание и на все остальные приборы любительской измерительной лаборатории.

Генератор представляет собой трехкаскадный усилитель низкой частоты с положительной обратной связью. Для получения такой связи напряжение из эмиттерной цепи транзистора *V3* подается в цепь базы транзистора *V1* через делитель, одно звено которого состоит из резисторов *R3*, *R4* и одного из конденсаторов *C4*...*C6*, соединенных последовательно, а другое — из резисторов *R1*, *R2* и одного из конденсаторов *C1*...*C3*, соединенных параллельно.

Плавное изменение частоты колебаний осуществляется сдвоенным переменным резистором *R2R3*, а скачкообразное — переключателем *S1*, который изменяет величины конденсаторов, входящих в цепь делителя (*C1*, *C4*; *C2*, *C5*; *C3*, *C6*). Для получения высокой стабильности колебаний первые два каскада усиления на транзисторах *V1*, *V2* имеют между собой гальваническую связь и охвачены отрицательной связью по постоянному току через резистор *R5*. Кроме того, первый каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току через резистор *R9*. Благодаря этому генератор работает стабильно в диапазоне температур +60...-20°С.

Со вторым каскадом усиления непосредственно связан вход эмиттерного повторителя на транзисторе *V3*, исключающий реакцию выходных цепей и подключаемых нагрузок на первые два каскада. Его нагрузкой служит установочный резистор *R12*.

Для стабилизации выходного напряжения все каскады охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой с эмиттера транзистора *V3* через конденсатор *C8* и терморезистор *R11* подается в цепь эмиттера транзистора *V1*. Если по каким-либо причинам амплитуда колебаний генератора увеличится, то ток через терморезистор возрастет, его сопротивление уменьшится, величина отрицательной обратной связи увеличится, и, в результате, напряжение на выходе генератора восстановится до прежней величины. Отрицательная обратная связь способствует также и уменьшению нелинейных искажений.

Выходное напряжение плавно регулируется переменным резистором *R13*. Скачкообразный делитель напряжения — аттенюатор (*R14*...*R20*) с помощью переключателя *S2* позволяет ослаблять сигнал в 10, 100 и 1000 раз.

В генераторе использованы конденсаторы БМ-2 (*C1*, *C4*), МБМ (*C2*, *C3*, *C5*, *C6*), К50-6 (*C7*...*C10*), постоянные резисторы МЛТ 0,25. Резисторы аттенюатора *R15*...*R20* необходимо подбирать с точностью $\pm 0,5\%$, а конденсаторы *C1*...*C6* — с точностью $\pm 2\%$. В приборе использованы также сдвоенные переменные резисторы *R2R3* СП3-7а-В, переменный резистор *R13* СП-1-А, подстроечные резисторы *R6*, *R12* СП3-1б, а также переключатели *S1*, *S2* малогабаритные, галетного типа (ПМ). Возможно применение и других деталей, например транзисторов П421...П423, П401...П403 любой группы, конденсаторов БМ, БМТ, КБГИ, ЭМ, К50-16, переменных резисторов СП-4ам-А (*R13*), СП-III-В (*R2R3*), СП-2 (*R6*, *R12*).

При использовании малогабаритных деталей часть из них располагается на печатной плате размером 85×45 мм (рис. 2). Конденсаторы *C1*...*C6* и резисторы *R14*...*R20* размещают на свободных платах (лепестках) переключателей *S1* и *S2* соответственно. Конструктивное оформление прибора зависит от возможностей и вкуса радиолюбителя.

На передней панели прибора (рис. 3) расположены: ручка плавной установки частоты (от сдвоенного переменного резистора *R2R3*), ручка переключения поддиапазонов (от переключателя *S1*), ручка плавной регулировки выходного напряжения (от

резистора *R13*), ручка скачкообразного изменения выходного напряжения (от переключателя *S2*), выключатель питания *S3* и выходное гнездо *X1*. Если применен встроенный стабилизированный выпрямитель, на передней панели устанавливается индикаторная лампа *H1* включения сети (TH-0,3), а выключатель *S3* соединяется последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора.

Убедившись в исправности всех деталей и отсутствии ошибок в монтаже, на прибор подают питание и устанавливают режим работы транзисторов *V1*...*V3* (см. рис. 1) при отсутствии положительной обратной связи. Для этого движок переменного резистора *R12* устанавливают в нижнее по схеме положение и перемещением движка подстроечного резистора *R6* добиваются на эмиттере транзистора *V3* напряжения 7...7,2 В. Так как все каскады имеют между собой гальваническую связь, режим работы остальных транзисторов устанавливается автоматически.



Далее, перемещая движок резистора *R12* вверх, увеличивают положительную обратную связь и выбирают режим генерации таким, чтобы напряжение низкой частоты, измеренное на переменном резисторе *R13*, было в пределах 1,5...1,7 В. Минимальных искажений и устойчивой работы генератора на всех трех частотных поддиапазонах добиваются более тщательным подбором положений движков резисторов *R12* и *R6*. Постоянные и переменные напряжения контролируют авометром.

Для удобства работы с генератором в позиции «1» (*I*:*I*) переключателя *S2* и верхнем по схеме положении движка резистора *R13* подбором сопротивления резистора *R14* добиваются, чтобы на выходе — гнезде *X1* напряжение равнялось 1 В. Тогда каждое из 10 равных делений шкалы переменного резистора *R13* в положениях переключателя *S2*: «1:1», «1:10», «1:100», «1:1000» будет соответствовать напряжению на выходе, равному 100, 10, 1 и 0,1 мВ. Но при этом необходимо, чтобы в качестве *R13* было применено переменное сопротивление с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота оси.

Градуируется генератор по общепринятой методике, которая неоднократно описывалась на страницах радиолюбительской литературы. Если номиналы конденсаторов *C1*...*C6* подобраны с требуемой точностью, то градуировку шкалы производят только на низшем поддиапазоне частот. На остальных поддиапазонах отсчитанное значение частоты (по шкале) надо умножить на 10 или 100.

На рис. 4 приведена схема простого частотометра, работающего в диапазоне частот 20...20000 Гц, который разбит на три поддиапазона 20...200 Гц, 200...2000 Гц и 2...20 кГц. Питается прибор от сети переменного тока напряжением 220 В через выпрямитель с диодным параметрическим стабилизатором или от батареи с напряжением 12...15 В.

Переменное напряжение, частоту которого нужно измерить, через гнезда *X1*, *X2*, разделительный конденсатор *C1* и ограничительный резистор *R1* поступает на базу транзистора *V1*. Режим работы этого транзистора выбран таким, что он почти полностью открыт, и отрицательные полупериоды входного напряжения ограничиваются, а положительные — усиливаются. К нагрузочному резистору *R3* усилителя подключен вход триггера Шмитта (*V2*, *V3*). При сигнале отрицательной полярности на базе *V2* и величине, превышающей величину порога срабатывания триггера, он формирует на резисторе *R8* последовательность прямоугольных импульсов напряжения с амплитудой, не зависящей от величины и формы входного сигнала, и с частотой повторения этого сигнала. С выхода триггера напряжение прямоугольной формы через переключатель *S1* подается в измерительную цепь, состоящую из конденсаторов *C4*...*C6*, диодов *V5*, *V6* и стрелочного индикатора с подстроечным резистором *R10*. В зависимости от положения переключателя во время действия импульса один из конденсаторов *C4*...*C6* будет заряжаться через индикатор *PA1* и диод *V6*, а в паузах — разряжаться через диод *V5*, резистор *R5* и открытый транзистор *V3*. Заряд и разряд указанного конденсатора будут происходить с частотой следования импульсов. А так как частота импульсов равна частоте исследуемого сигнала, то и средний ток, протекающий через индикатор, будет пропорционален частоте сигнала.

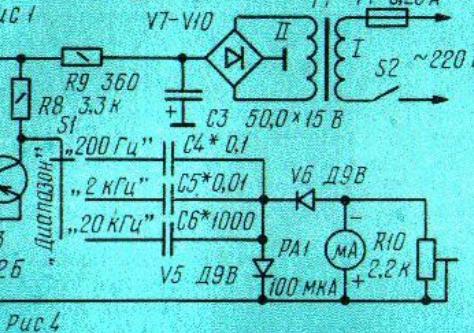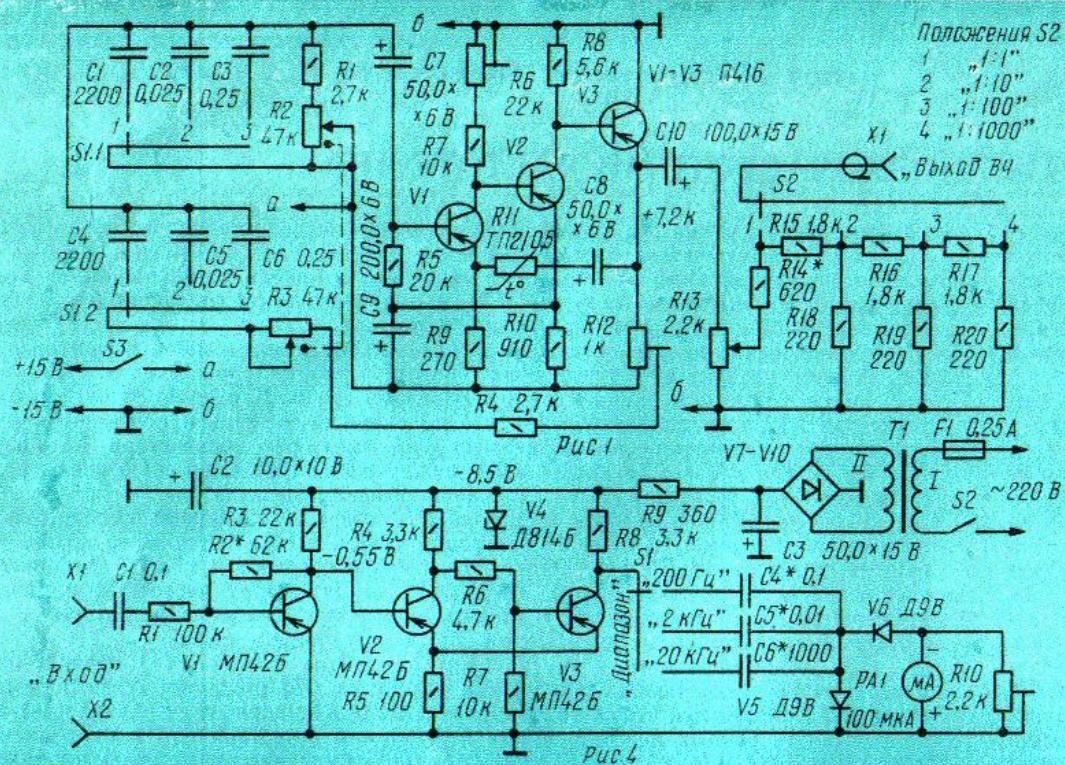

С конденсатором C_4 в измерительной цепи прибором можно измерять частоты до 200 Гц, с C_5 — до 2 кГц, с C_6 — до 20 кГц. Если емкости конденсаторов C_4 , C_5 , C_6 увеличить в два раза ($C_4=0.2$; $C_5=0.02$; $C_6=0.002$ мкФ), то пределы измерения частоты уменьшаются в два раза и будут равны 100 Гц, 1 и 10 кГц соответственно.

В частотомере хорошо работают транзисторы типа П416, П422, П423, МП42Б с коэффициентом передачи тока не менее 80. При изготовлении прибора использованы постоянные резисторы МЛТ 0,25, подстроечный резистор СПЗ-9 (R_{10}), электролитические конденсаторы К50-6 (C_2 , C_3), постоянные конденсаторы МБМ, БМ, ПМ. Стабилизатор Д814Б можно заменить на Д809 или Д808 с напряжением стабилизации около 3,5 В. Переключатель S_1 — гачечный, на 3 положения и 3 направления (используется только одно направление), выключатель S_2 — ТВ2-1.

Индикатор PA_1 — микросамперметр на 50 мкА, с сопротивлением рамки около 700 Ом (например, типа М24). Трансформатор питания выполнен на сердечнике Ш-10, набор 15 мм, площадь окна 4,32 см². Обмотка I содержит 6600 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка II — 320 витков провода ПЭВ-1 0,12. Практически можно использовать любой силовой трансформатор небольших габаритов, обеспечивающий понижение сетевого напряжения до 10...12 В. При питании частотомера от автономного источника 3 батареи 3336Л соединяют последовательно и подключают их вместо конденсатора C_3 , отключив сетевой блок питания.

Все детали размещают на плате из гетинакса с помощью навесного монтажа. Габариты прибора в основном определяются размером шкалы стрелочного индикатора.

Налаживание прибора начинают с измерения напряжения на коллекторе транзистора V_1 (при отсутствии входного сигнала). Требуемое напряжение — 0,55 В устанавливают резистором R_2 . Если нет высокомоменного вольтметра на малый предел измерения, можно измерить ток в цепи коллектора. Он должен быть около 0,36 мА.

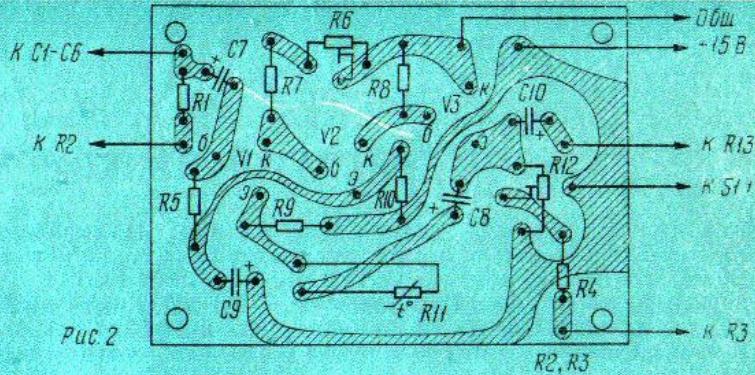


Рис. 2

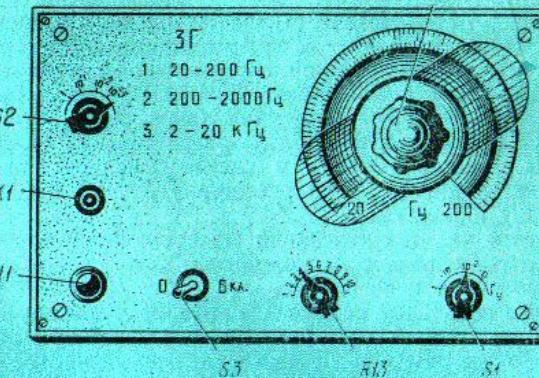


Рис. 3

Затем движок резистора R_{10} ставят в среднее положение, переключатель S_1 — в положение «200 Гц», и на вход частотомера от звукового генератора подают сигнал частотой 200 Гц и амплитудой около 1 В. Изменяя положение движка резистора R_{10} , устанавливают стрелку индикатора точно на кочечную стмектку шкалы. Переключив прибор на поддиапазон «2 кГц», подают сигнал с частотой 2 кГц и подбором конденсатора C_5 устанавливают стрелку индикатора на конечную отметку.

На поддиапазоне «20 кГц» на вход прибора подают сигнал с частотой 20 кГц и добиваются отклонения стрелки индикатора на всю шкалу подбором емкости конденсатора C_6 .

Чувствительность частотометра на каждом из поддиапазонов определяют путем плавного увеличения (начиная с нуля) входного сигнала. Как только стрелка отклонится на соответствующее деление шкалы (момент срабатывания триггера Шmittа), замечают амплитуду сигнала от звукового генератора. Это напряжение и будет соответствовать чувствительности частотометра — минимальному напряжению, при котором обеспечивается нормальная работа прибора.

Измеряя сигнал неизвестной частоты, переключатель S_1 сначала ставят в положение «20 кГц». Если стрелка индикатора не отклоняется или отклоняется едва заметно, то переходят на более низкий поддиапазон, стараясь добиться возможно большего показания стрелки индикатора.