

УСИЛИТЕЛЬ НЧ МОЩНОСТЬЮ 20 Вт

Усилитель (рис. 1) прост в изготовлении и налаживании, но имеет достаточно высокие технические характеристики. Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом составляет примерно 20 Вт, диапазон рабочих частот 16...60 000 Гц при неравномерности частотной характеристики на краях диапазона не более 2 дБ, коэффициент гармоник не превышает 0,5%, чувствительность при номинальной выходной мощности 0,8 В, входное сопротивление около 10 кОм, а выходное сопротивление менее 1 Ом.

Усилитель питается от нестабилизированного двухполарного выпрямителя напряжением ± 15 В. Он может быть использован для работы совместно с магнитофоном, радиоприемником и любыми другими источниками сигналов звуковой частоты, обеспечивающими выходное напряжение 0,6...0,8 В. Для повышения чувствительности к нему можно добавить предварительный усилитель.

Усилитель собран на девяти транзисторах. Первый каскад на транзисторах $V1, V2$ представляет собой дифференциальный усилитель. На базу транзистора $V2$ подается напряжение через резистор $R6$ с выхода усилителя, а база транзистора $V1$ через резистор $R1$ соединена с общим проводом. При нормальном режиме работы постоянное напряжение в точке « A » относительно общего провода должно равняться нулю. Если же оно становится отличным от нуля, то на выходе дифференциального каскада появляется сигнал рассогласования, который усиливается последующими каскадами и изменяет их режим так, чтобы постоянное напряжение на выходе усилителя в точке « A » снова стало равным нулю. Это происходит благодаря применению гальванической связи между отдельными каскадами усилителя.

Режим работы дифференциального каскада по постоянному току устанавливается подстречным резистором $R3$. Эмиттерно-базовые цепи транзисторов $V1, V2$ питаются от параметрического стабилизатора напряжения, образованного стабилитроном $V3$ и резистором $R5$. Конденсатор $C3$, шунтирующий подстречный резистор $R3$, улучшает стабильность работы дифференциального каскада по переменному току. Особенно это действие ощущается при звачительных пульсациях питающего напряжения или колебаниях напряжения сети переменного тока более чем на $\pm 10\%$. В принципе же, конденсатор можно исключить, что практически не скажется на основных технических данных усилителя.

Усиливаемый сигнал через разъем $X1$ и разделительный конденсатор $C1$ поступает на базу транзистора $V1$ дифференциального каскада. С нагрузки коллекторной цепи этого транзистора — резистора $R2$ — усиленное напряжение поступает на вход второго каскада, выполненного на транзисторе $V4$. В коллекторную цепь $V4$ включен стабилизатор тока, работающий на полевом транзисторе $V5$, что позволило уменьшить нелинейные искажения и получить сигнал на нагрузке усилителя с максимальной неискаженной амплитудой, близкой к напряжению источника питания.

С коллектора транзистора $V4$ усиленный сигнал поступает на вход оконечного каскада, собранного на транзисторах $V7 \dots V10$ по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузкой оконечного каскада является громкоговоритель $B1$.

Необходимое начальное смещение на базах транзисторов оконечного каскада $V7 \dots V10$, а также термостабилизацию их рабочих точек обеспечивает транзистор $V6$. Резистором $R8$ можно плавно устанавливать ток покоя оконечного каскада.

Для уменьшения нелинейных искажений, вносимых усилителем, он охвачен глубокой отрицательной обратной связью по переменному напряжению, которая обеспечивается цепочками $R6C4$ и $R7C5$. Глубину обратной связи по переменному току можно изменять подбором величины резистора $R7$. Конденсатор $C4$ ограничивает ток, потребляемый усилителем на высших звуковых частотах, и предотвращает его самовозбуждение. С этой же целью загрузочный резистор $R2$ дифференциального каскада зашунтирован конденсатором $C2$.

Выпрямитель собран по схеме двухполарного источника питания на диодах $V11 \dots V14$ и обеспечивает на выходе напряжение около ± 15 В относительно нулевого. («за-

земленного») провода. Для защиты мощных транзисторов $V9, V10$ и деталей выпрямителя от перегрузок используются плавкие предохранители $F1 \dots F3$.

Отсутствие регулятора громкости объясняется тем, что источники низкочастотных сигналов (радиоприемники, магнитофоны и другие устройства), с которыми используется подобный усилитель, имеют свои регуляторы. Но в случае необходимости регулятор громкости можно включить. Для этого концы переменного резистора сопротивлением 47 кОм (группы «В») присоединяют между гнездами разъема $X1$, а его вывод от движка подсоединяют к левой по схеме обкладке конденсатора $C1$, которую предварительно отключают от верхнего гнезда разъема $X1$.

Этот усилитель (автор С. Филин) можно использовать для работы от микрофона и различных звукоснимателей только вместе с предварительным каскадом усиления. Один из таких универсальных предварительных усилителей, собранный на одной микросхеме и отличающейся высокими техническими характеристиками, описан О. Шмелевым в журнале «Радио», 1978, № 2, с. 31. При максимальной чувствительности 2 мВ он обеспечивает на выходе напряжение сигнала 1 В. В нем предусмотрены регуляторы тембра по высоким и низким частотам и компенсированный регулятор громкости. Схема стабилизированного источника питания для этого усилителя приведена в журнале «Радио», 1979, № 1, с. 63.

Основные детали усилителя смонтированы на печатной плате размером 90×45 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Расположение деталей на плате и печатный монтаж приведены на рис. 2. Детали, расположенные вне платы, показаны на рис. 2, а. Вне платы расположены также и все детали, относящиеся к выпрямителю: $T1, V11 \dots V14, C6, C7$ и др. Мощные транзисторы $V9, V10$ располагают на отдельных радиаторах с эффективной площадью около 300 см². Удобно использовать имеющиеся в продаже ребристые литые радиаторы. На эмиттерные и базовые выводы каждого из транзисторов следует падеть отрезки теплоустойчивых изоляционных трубок, чтобы исключить случайные соединения этих выводов с радиаторами, имеющими электрический контакт с коллектором соответствующего транзистора. Транзисторы $V9$ и $V10$ соединяются с печатной платой монтажным многожильным проводом.


Для предупреждения перегрева транзисторов $V7$ и $V8$ на их корпуса следует надеть теплоотводящие радиаторы, например, отрезки латунных или дюралюминиевых трубок соответствующего диаметра и длиной 20...35 мм.

В усилителе использованы следующие детали: постоянные резисторы МЛТ-0,25, УЛМ-0,125; подстречные резисторы $R3, R8$ СП5-3 (можно СП-0,5, СПЗ-16); электролитические конденсаторы $C1, C3, C5$ К53-4 (можно К50-6) и $C6, C7$ К50-6; постоянные конденсаторы $C2, C4$ КТ (можно КД, КМ). В случае использования радиодеталей других типов размеры печатной платы придется изменить.

Вместо указанных на схеме (рис. 1) транзисторов можно применить КТ301, КТ315, П307 любой серии ($V1, V2, V6$); КТ203В, ГТ321Б, МП21Д ($V4$); КП302А...КП302В, КП303Д ($V5$); КТ503А...КТ503Г, ГТ404Б...ГТ404Г ($V7$); КТ502А...КТ502Г, ГТ402Б...ГТ402Г ($V8$); КТ908, КТ808, КТ802...КТ805 любой серии ($V9, V10$).

Пары транзисторов $V1, V2$, устанавливаемых в дифференциальном каскаде, рекомендуется подобрать с одинаковыми статическими коэффициентами передачи тока h_{213} или отличающимися друг от друга не более чем на 10...15%. Желательно также, чтобы произведение коэффициентов h_{213} транзисторов $V7$ и $V9$ было равно произведению коэффициентов h_{213} транзисторов $V8$ и $V10$. Для получения мощности 20 Вт (на нагрузке 4 Ом) значение этих коэффициентов для транзисторов $V7, V8$ должно быть не менее 40...50, а для $V9, V10$ — не менее 30.

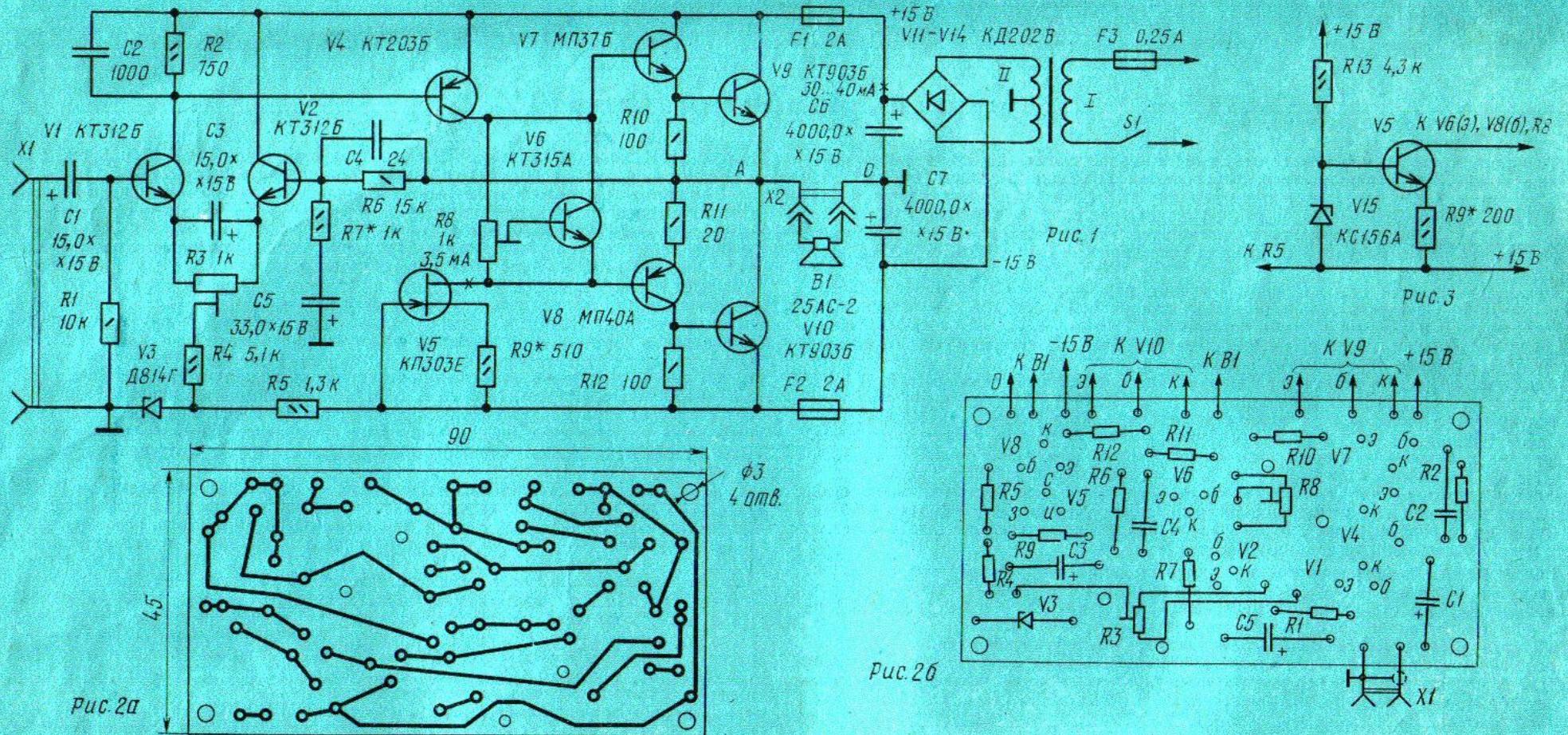Режим работы полевого транзистора $V5$, работающего в стабилизаторе тока, подбирают по току стока все схемы (рис. 1). Для этого между затвором и истоком испытуемого транзистора включают ограничивающий резистор $R9/27$ Ом и последовательно



сним переменный резистор 3.3 кОм $R9''$. Провод от плюса источника питания напряжением 10...15 В через миллиамперметр с с шкалой 10...20 мА подключают к стоку транзистора, а минусовой провод — к затвору. Изменяя величину переменного резистора $R9$, по миллиамперметру устанавливают ток 4...4.5 мА. Затем определяют общее сопротивление $R9=R9'+R9''$ в истоковой цепи испытуемого транзистора и вивают в схему транзистор $V8$ и резистор $R9$ того же номинала.

Если возникнут затруднения в приобретении полевого (униполярного) транзистора, его можно заменить обычным (биполярным) транзистором типа КТ315, КТ342, КТ603, Н397 (любой серии), включив его по схеме, приведенной на рис. 3, которая содержит два новых элемента: стабилитрон $V15$ и резистор $R13$. Сопротивление резистора $R9$ должно быть 20...200 Ом.

Блок питания монтируют на отдельной плате. Для трансформатора питания $T1$ можно использовать магнитопровод, собранный из пластин Ш-20, набор 40 мм. Обмотка I содержит 1250 витков провода ПЭВ-2 0.3, обмотка II — 74×2 витков провода ПЭВ-2 0.9...1.1 мм. Практически в блоке питания можно использовать любой промышленный трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение 12+ \pm 12 В, при токе нагрузки 0.8...1 А и предназначенный для питания от сети переменного тока напряжением 220 В.

Перед налаживанием вместо громкоговорителя к выходу усилителя подключают эквивалент нагрузки — проволочный резистор сопротивлением 4 Ом, рассчитанный на мощность рассеяния 20...25 Вт. Проверив предварительно правильность монтажа и

убедившись в отсутствии короткого замыкания в цепи питания, к усилителю подключают выпрямитель. Сначала параллельно эквиваленту нагрузки $B1$ (акустической системы 25АС-2) включают милливольтметр постоянного тока и подстроечным резистором $R3$ добиваются нулевого напряжения на выходе усилителя. После этого подстроечным резистором $R8$ устанавливают суммарный ток покоя транзисторов (в цепи предохранителя $F1$), равный 30...40 мА. При меньшем значении этого тока могут появиться искажения типа «стугенек».

Режимы работы транзисторов можно проектировать с помощью вольтметра постоянного напряжения с входным сопротивлением 10 кОм/В. При напряжении на выходе выпрямителя ± 15 В на аноде стабилитрона $V3$ должно быть напряжение -11 В, на коллекторе транзистора $V1$ $+14.6$ В, на эмиттере транзистора $V7$ $+0.35 \dots 0.5$ В, на коллекторе транзистора $V8$ $-14.5 \dots 14.65$ В, между базами транзисторов $V7$ и $V8$ $0.6 \dots 0.8$ В. Чувствительность усилителя можно несколько увеличить, уменьшая величину отрицательной обратной связи, для чего уменьшается сопротивление резистора $R7$. Однако брать его менее 240 Ом не следует, так как это приведет к возрастанию нелинейных искажений.

Если возникнет возбуждение усилителя на высоких частотах, между базой транзистора $V8$ и проводником -15 В следует включить конденсатор емкостью 300 пФ.